

تقديم

تم بحمد الله وضع هذا الكتاب في أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية لطلاب الصف الأول شعبة : الصناعات الكهربائية (تركيبات ومعدات كهربية - الكترونيات -حاسبات) للمدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاثة . ونأمل أن يجد الطالب فيه ما يسد حاجته لإكتساب المعرفة الفنية لأساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية .

ويشتمل هذا الكتاب على جميع أجزاء المنهج موزعة على ستة أبواب للمنهج النظرى وقد روعي عند وضع هذا الجزء من الكتاب أن يحتوى على أشكال توضيحية لتطبيق المعلومة النظرية على الواقع . كما وضع في نهاية كل باب ملخص بعنوان تذكر لأهم النقاط في هذا الباب مع تمارين لقياس قدرة الطالب على الفهم والتذكر والتطبيق والإبداع.

كما وضع المنهج المعملى بالكتاب بحيث يشتمل على عدد من التجارب المعملية لإثبات صحة بعض القوانين ودراسة خواص بعض العناصر الكهربائية والإلكترونية التى سبق دراستها بالجزء النظرى وفى النهاية وضع الجزء الأخير من الكتاب للمنهج العملى وفيه تم التعرض للعدد والآلات المستخدمة فى شعبة الصناعات الكهربائية (تركيبات ومعدات كهربية - الكترونيات - حاسبات) وكذلك توضيح كيفية التعرف العملى على العناصر الأساسية السابق شرحها فى المنهج النظرى وكيفية التعرف عليها وقراءة قيمتها وتوصيلها وإختبارها ، ثم تطبيقات على توصيلها فى بعض الدوائر (الكهربائية - الإلكترونية) البسيطة .

ونرجو أن يحوز هذا الكتاب ثقة ورضا الجميع

والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم الهادي إلى سواء السبيل .

المؤلفان

شعبة : الصناعات الكهربائية	الصف : الأول
تخصص : تركيبات ومعدات كهربائية	المادة : أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية
: الكترونيات	عدد الحصص : (4) أربعة حصص أسبوعياً
: حاسبات	

الأهداف العامة للمادة :

1. تعرف الطالب على مكونات الدوائر الكهربائية والالكترونية .
2. دراسة كيفية تصرف العناصر الكهربائية والالكترونية مع التيار الكهربى .
3. تأثيرات التيار الكهربى المختلفة .
4. تحقيق ما سبق معملياً .
5. دراسة بعض التطبيقات العملية للعناصر السابقة .

الباب الأول : عناصر الدوائر الكهربائية والالكترونية :

- 1-1 الدائرة الكهربائية (مصدر تيار كهربى - حمل - حماية وتحكم) .
- 1-2 الجهد الكهربى - التيار الكهربى - وحدات قياس كل منها - قانون أوم .
- 1-3 المقاومات - تعريفها - وحدات قياسها - أنواعها - جدول الألوان لتحديد قيم المقاومات - التوصيلة ووحداتها .
- 1-4 طرق توصيل المقاومات (توالى - توازى - مركب) - مقسمات الجهد - مقسمات التيار - مقننات القدرة للمقاومات .
- 1-5 تأثير الحرارة على المقاومة - الترميستور ذو معامل التمدد الحرارى الموجب والسالب (NTC , PTC) خواص كل منها واستخداماتها .
- 1-6 المكثفات - تعريفها - وحدات قياس سعة المكثفات - العوامل التى تؤثر على السعة - أنواع المكثفات - استخداماتها - طرق توصيل المكثفات (توالى - توازى - تضاعف) .
- 1-7 الملفات - تعريفها - أنواعها - استخداماتها .

الباب الثاني : التأثيرات المختلفة للتيار الكهربى :

2-1 التأثير الكهرومغناطيسى :

2-1-1 المجال المغناطيسى حول موصل - ق . د . ك المستنتجة - قاعدة اليد اليمنى لفلمنج

ونظرية المولد الكهربى - الحث الذاتى - الحث المتبادل .

2-1-2 حساب شدة المجال المغناطيسى عند نقطة تبعد عن موصل يحمل تيار " قانون بيوت

سافارت " .

2-1-3 المجال المغناطيسى لتيار يمر فى (موصل مستقيم - موصل دائرى - فى ملف

دائرى) .

2-1-4 القوة الدافعة الكهربائية المتولدة فى موصل يتحرك فى مجال مغناطيسى .

2-1-5 القوة الميكانيكية الناشئة عن مرور تيار موصل موجود فى حيز مغناطيسى .

2-2 المحولات الكهربائية : (تعريف المحول - تركيبه - أنواع المحولات - استخدامات

المحولات)

الباب الثالث : نظريات الدوائر الكهربائية :

3-1 قانونى كيرشوف - أمثلة وتطبيقات على قانونى كيرشوف .

3-2 نظرية ثفنن - أمثلة وتطبيقات على نظرية ثفنن .

الباب الرابع : التيار المتردد :

4-1 طرق توليده :

4-1-1 توليد الموجه الجيبية - التردد - الزمن الدورى - الموجه - الاختلاف الموجهى .

4-1-2 قيم الجهد والتيار المتردد للموجه الجيبية (القيمة اللحظية - القيمة المتوسطة - القيمة

الفعالة - القيمة العظمى - معامل الشكل) .

4-2 دوائر التيار المتردد :

4-2-1 تأثير العناصر (L - R - C) فى دوائر التيار المتردد - توصيل المقاومة فى

دائرة التيار المتردد - توصيل المقاومة والمكثف توالي - توصيل المقاومة والملف توالي - توصيل المقاومة والملف توالي .

2-2-4 حساب المعاوقة والممانعة الكلية في كل حالة والمتجهات لكل من التيار والجهد والممانعة .

3-2-4 توصيل المقاومة والملف توازي - توصيل المقاومة والمكثف توازي - حساب المعاوقة والممانعة الكلية والمتجهات لكل من التيار والجهد والممانعة .

4-2-4 استنتاج حالة الرنين في الدوائر السابقة .

الباب الخامس : أشباه الموصلات :

1-5 مقدمة .

2-5 دراسة تركيب وخواص واستخدام كل من :

ثنائي الوصلة - ثنائي الزينر - الترانزستور (N P N - P N P) - ترانزستور تأثير المجال JFET - MOSFET - الترانزستور أحادي الوصلة UJT - الدياك - الترياك - ثنائي الفاركتور - ثنائي الثيراستور SCR .

الباب السادس : الدوائر المتكاملة - والنبائط الضوئية :

1-6 الدوائر المتكاملة - التعريف - التصنيف - المزايا .

2-6 الدوائر المتكاملة ذات الشريحة الواحدة - مثال لدائرة الكترونية على شكل دائرة متكاملة

3-6 النبائط الحساسة للضوء : المقاومة الضوئية - الثنائي الضوئي - الترانزستور

الضوئي - الخلايا الشمسية .

4-6 النبائط المشعة للضوء : الثنائي المشع للضوء - نبائط العرض ذات السبع شرائح -

مبينات السائل البلوري - ثنائي الليزر

الصف : الأول
المادة : معمل أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية
شعبة : الصناعات الكهربائية
تخصص : تركيبات ومعدات كهربائية
عدد الحصص : (1) حصة واحدة أسبوعياً
: الكترونيات
: حاسبات

.....

تجربة رقم (1)

التعرف على أجهزة القياس واستخداماتها لقياس الجهد والتيار المتغير والمستمر .

تجربة رقم (2)

تحقيق قانون أوم - حساب قيمة مقاومة مجهولة ومقارنتها بقيمة مقاومة معلومة .

تجربة رقم (3)

دراسة توصيل المقاومات " توالي - توازي " ومعرفة خواص كل منها .

تجربة رقم (4)

كيفية تعيين حث الملف وسعة المكثف .

تجربة رقم (5)

تحقيق قانونا كيرشوف للتيار والجهد .

تجربة رقم (6)

دراسة خواص ثنائي السيليكون .

تجربة رقم (7)

دراسة خواص ثنائي الزينر

تجربة رقم (8)

دراسة خصائص الترانزستور ثنائي الوصلة

الصف : الأول
المادة : أساسيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية (تطبيقات)
شعبة : الصناعات الكهربائية
تخصص : تركيبات ومعدات كهربائية
عدد الحصص : (4) أربعة حصص أسبوعياً
الالكترونيات :
حاسبات :

الباب الأول : السلامة والصحة المهنية :-

- 1-1 قواعد الأمن والسلامة داخل مكان العمل فكرة مبسطة عن مصادر التيار الكهربائي وطرق توزيعه .
- 2-1 مخاطر الكهرباء (مخاطر تؤثر على الإنسان - مخاطر تؤثر على المنشآت والمواد) .
- 3-1 طرق الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي والصدمة الكهربائية والإسعافات الأولية للمصابين بالصدمة الكهربائية .
- 4-1 التدريب عن طريق المشاهدة والمحاكاة على كيفية إسعاف المصاب بالصدمة الكهربائية .

الباب الثاني : التدريب على استخدام العدد والأجهزة الميكانيكية والكهربية :-

- 1-2 شرح مبسط للعدد والأدوات والأجهزة الميكانيكية والكهربية وأجهزة القياس المستخدمة في التدريبات المهنية (التزجة - بنك الشغل - المثاقيب - ماكينة حجر الجليخ - عدد البرادة - عدد القياس والضبط والشنكرة - عدد وأجهزة الطرق والقطع والنشر والثقب والفلوطة - عدد فك وربط المسامير والصواميل - الزرديات - القصافة الجانبية - زرادية تقشير الأسلاك - زرادية ضغط نهايات أطراف الأسلاك - المفكات - ماكينة اللحام بالنقطة - كاويات اللحام الكهربائية) .
- 2-2 تنفيذ تمرينات لإكساب الطلاب المهارات الأساسية في استخدام العدد والأدوات والآلات والأجهزة السابقة يستخدم فيها الصاج والصفائح الفرنساوى (ضاغط رقائق محول - وصل قطعتين من الصاج باستخدام مسامير البرشام - وصل قطعتين من الصفائح الفرنساوى باستخدام ماكينة اللحام بالنقطة - التدريب على أعمال القص المستقيم والمنكسر والمنحنى).

الباب الثالث : الموصلات المستخدمة في الدوائر الكهربائية :-

1-3 تعريف وشرح الأنواع المختلفة للأسلاك (المفردة - الشعيرات) المستخدمة في التركيبات الكهربائية .

2-3 تنفيذ تمرينات لإكساب الطلاب المهارات الأساسية في تقشير الأسلاك وعمل الوصلات المختلفة بها : وصلة البوات (ذيل الفار) - (وصلة عدلة - وصلة حرف T) من السلك المفرد ذو الشعيرات 6مم - عمل العروة وقصدرتها - تركيب النهايات المختلفة للموصلات ذات الشعيرات .

الباب الرابع : دوائر الإضاءة الكهربائية :-

1-4 تعريف وشرح : الرموز والمصطلحات المستخدمة في التركيبات الكهربائية - أجهزة (الفولتميتر - الأميتر - الأفوميتر - الأوسيلوسكوب) أنواعها ، طرق توصيلها - أنواع المصابيح الكهربائية المستخدمة في الإضاءة - أنواع المواسير المستخدمة في التركيبات الكهربائية

2-4 تنفيذ تمرينات لإكساب الطلاب المهارات الأساسية في تنفيذ عدد من دوائر الإضاءة (دائرة مصباح عادة بمفتاح - دائرة مصباح عادة بمفتاح ومأخذ تيار (بريزة) - دائرة مصباحين على التوالي - دائرة مصباحين على التوازي دائرة مصباح يتم التحكم فيه من مكانين - دوائر أجراس .

الباب الخامس : العناصر الإلكترونية :-

1-5 التدريب على قراءة وقياس وتحديد الأطراف واختبار العناصر الإلكترونية مثل : المقاومات - المكثفات - الملفات - المحولات - الثنائي الموحد - ثنائي الزنير - الترانزستور - الثايرستور - الترياك - الدياك - المقاومة الضوئية - الثنائي الضوئي - الترانزستور الضوئي - الخلية الضوئية - الدوائر المتكاملة - شاشة الإظهار الرقمية - اللوحة المطبوعة (البرنتد) .

2-5 تنفيذ تمرينات لإكساب الطلاب المهارات الأساسية في عمليات اللحام .

الباب السادس : تمارين لإكساب المهارات :

- 1-6 تنفيذ تمرين لوحة مطبوعة بالنحاس .
- 2-6 تنفيذ تمارينات اللحام بالكاوية الكهربائية (لحام الأسلاك) .
- 3-6 تنفيذ تمارين توصيل مقاومات ومكثفات (توالي - توازي - تضاعف) .
- 4-6 تنفيذ تمارين دوائر توحيد التيار الكهربائي (نصف موجه - موجه كامل) - مضاعف جهد - مثبت جهد بالترانزستور والزيتر - منظم جهد بالدائرة المتكاملة .
- 5-6 تنفيذ دوائر التحكم باستخدام الثايرستور - الترياك - الدياك - المقاومة الضوئية - الترانزستور الضوئي .

الباب الأول

عناصر الدوائر الكهربائية والالكترونية

- 1-1 الدائرة الكهربائية (مصدر تيار كهربى - حمل - حماية وتحكم)
- 2-1 الجهد الكهربى - التيار الكهربى - وحدات قياس كل منها - قانون أوم
- 3-1 المقاومات - تعريفها - وحدات قياسها - أنواعها - جدول الألوان لتحديد قيم المقاومات - التوصيلية ووحداتها
- 4-1 طرق توصيل المقاومات (توالى - توازى - مركب) مقسمات الجهد - مقسمات التيار - مقننات القدرة للمقاومات
- 5-1 تأثير الحرارة على المقاومة - الثرمستور ذو معامل التمدد الحرارى الموجب والسالب - خواص كل منهما واستخداماتها
- 6-1 المكثفات - تعريفها - وحدات قياس سعة المكثفات - العوامل التى تؤثر على السعة - أنواع المكثفات - استخداماتها - طرق توصيل المكثفات (توالى - توازى - تضاعف)
- 7-1 الملفات - تعريفها - أنواعها - استخداماتها


الباب الأول

عناصر الدوائر الكهربائية والالكترونية

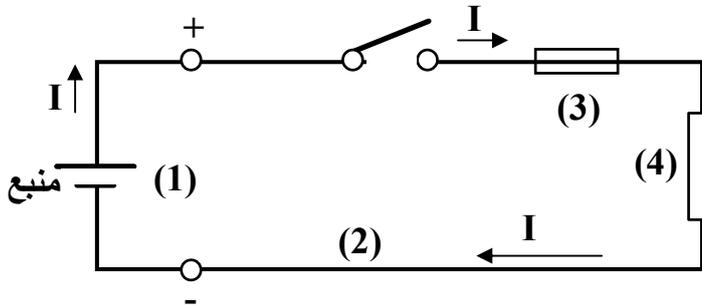1-1 الدائرة الكهربائية (مصدر تيار كهربى - حمل - حماية وتحكم) .

الدائرة الكهربائية :

يمكن تعريف الدائرة الكهربائية البسيطة بأنها مسار مغلق للتيار الكهربى حيث يمر التيار الكهربى من النقطة الاعلى جهداً إلى النقطة الأقل جهداً .



شكل (1-1)

عناصر الدائرة الكهربائية البسيطة :

تتكون الدائرة الكهربائية في أبسط صورة

من عناصر أساسية هي:

1- مصدر كهربى

2- أسلاك توصيل

3- حماية وتحكم

4- أحمال كما في شكل (1-1)

1- المصدر الكهربى :

يقوم المصدر الكهربى بتحويل أى صورة من صور الطاقة المختلفة مثل الطاقة الميكانيكية - الطاقة الكيميائية - الطاقة الحرارية - الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية .

تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية عن طريق المولد الكهربى ويرمز لها بالرمز


المبين بشكل (1-2-أ) . وتتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية أثناء تفريغ البطاريات

الثانوية " المراكم " ويرمز للبطارية بالرمز المبين بشكل (1-2-ب) . وتتحول الطاقة

الحرارية الى طاقة كهربية عن طريق الأزواج

الحراري كما تتحول الطاقة الضوئية إلى

طاقة كهربية عن طريق الخلية الكهروضوئية .

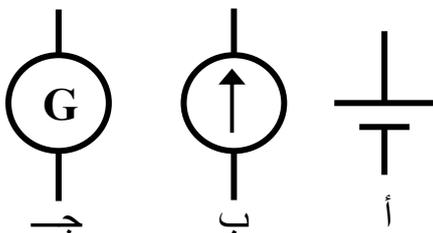

شكل (2-1)

ويرمز للينبوع الكهربى عموماً بطرفين الطرف السالب وهو الطرف الأقل جهد ويميز بالعلامة (-) والطرف الموجب هو الطرف الأعلى جهداً ويميز بالعلامة (+) وفي معظم الأحيان لا توضع علامات على أطراف البطارية فالمفهوم أن الخط الطويل يمثل الطرف الموجب والخط القصير يمثل الطرف السالب . أما في المولد فيكتفي بوضع السهم أو علامات إذ يسرى التيار من الطرف الموجب إلى الطرف السالب في الدائرة الخارجية ومن الطرف السالب إلى الطرف الموجب خلال المنبع الكهربى . والقوى التي تدفع التيار الكهربى على التحرك ضد مقاومات الدائرة كلها تعرف بإسم القوة الدافعة الكهربائية وإختصارها (ق . د . ك) ويرمز لها بالرمز E أو e وهى لا تساوى فرق الجهد بين طرفي المنبع إلا في حالة الدائرة المفتوحة .

ووحدة القوة الدافعة الكهربائية هى نفس وحدة فرق الجهد أى " الفولت " وهناك وحدات أكبر للجهد وهى كيلو فولت ويكتب بإختصار (K.V) ويساوى 1000 فولت وميجا فولت (M.V) ويساوى مليون فولت أى 10⁶ فولت ولإعطاء فكرة عن قيم جهد المنبع نجد أن : جهد البطارية الجافة 1.5 فولت وجهد الإنارة في المنازل 220 فولت وفي المصانع 220/380 فولت وجهد الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية لنقل القدرة يتراوح بين 30 فولت إلى أكثر من 500 كيلو فولت .

2- أسلاك التوصيل :

وهى مسار التيار الكهربى وهى غالباً ما تصنع من النحاس الأحمر أو الألومنيوم وهى أسلاك معزولة ومقطعها يتناسب مع شدة التيار المار فيها وهى تقوم بتوصيل التيار الكهربى من المنبع إلى الحمل .

3- الحماية والتحكم :

أبسط وسيلة للتحكم هى المفتاح وهو وسيلة التوصيل والفصل ، المصهرات أبسط وسيلة للحماية ضد زيادة التيار .

4- الأحمال :

وهى الأجهزة الكهربائية المختلفة مثل المصابيح أو المحركات وهى التي يمر بها التيار الكهربى وعملها هو تحويل الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة .

وتشكل الأحمال مقاومة في طريق مرور التيار الكهربى

1-2 الجهد الكهربى :

الجهد المطلق عند نقطة هو الشغل اللازم لتحريك أو نقل وحدة الشحنات الموجبة من مالانهاية إلى هذه النقطة ، ويرمز لها دائماً بالرمز V ووحداته هى الفولت ، وفي اغلب الأحيان يكون الاهتمام بفرق الجهد بين نقطتين أكثر من الأهتمام بالجهد المطلق عند نقطة ما . ويعرف فرق الجهد الكهربى بين نقطتين بأنه الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة من نقطة إلى أخرى . ويقاس الجهد الكهربى بواسطة جهاز فولتمتر ويوصل بالتوازي مع المنبع .

1-2-1 القوة الدافعة الكهربائية :

تمثل القوة الدافعة الكهربائية الجهد الخاص بالمصدر الكهربى (جهد البطارية أو جهد المولد) وهى القوة التى تجبر الشحنات الموجبة على الحركة من نقطة ذات جهد منخفض إلى نقطة ذات جهد مرتفع داخل مصدر الطاقة الكهربائية . ودائماً ما يكون لهذا المصدر مقاومة داخلية تسبب فقداً في قيمة القوة الدافعة الكهربائية له . هذا الفقد قيمته صغيرة ولكن لا بد من أخذه في الاعتبار .

وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية هى الفولت .

التيار الكهربى :

التيار الكهربى هو معدل سريان الالكترونات في الموصل (الشحنة الكهربائية) ويكون اتجاه التيار الكهربى في إتجاه معاكس لإتجاه حركة الالكترونات الحرة .

يسرى التيار الكهربى بفعل القوة الدافعة الكهربائية للمنبع الكهربى وهذا التيار يحمل الطاقة الكهربائية من المنبع إلى أجزاء الدائرة المختلفة ووحدة قياس التيار الكهربى هى الأمبير وتقاس بجهاز الأميتر الذى يوصل بالتوالي بالدائرة المراد قياس شدة التيار المار بها .

المقاومة الكهربائية :

هى مقاومة الأجزاء المختلفة المكونة للدائرة الكهربائية التى تحد من شدة التيار الكهربى وتقاس المقاومة بوحد الأوم ويرمز لها بالرمز Ω والأوم هو مقاومة الموصل الذى يمر به تيار شدته أمبير واحد ومقدار فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت وتقاس بجهاز الأوميتر " قياس مباشر " .

قانون أوم :

إِسْتَطَاعَ الْعَالَمُ الْأَلْمَانِي جُورْجُ سِيْمُونُ أُوْمُ أَنْ يَجِدَ عَنْ طَرِيقِ التَّجْرِبَةِ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ الْجَهْدِ وَالتَّيَّارِ فِي مَوْصَلٍ كَهْرَبِيٍّ وَقَدَّمَ الْقَانُونَ الْمَعْرُوفَ بِقَانُونِ أُوْمِ الَّذِي يَنْصُ عَلَى :

" فَرْقُ الْجَهْدِ بَيْنَ طَرَفَيْ مَوْصَلٍ كَهْرَبِيٍّ يَسَاوِي حَاصِلَ ضَرْبِ كُلِّ مَنْ مَقَاوِمَةُ الْمَوْصَلِ وَالتَّيَّارِ الْمَارِ فِيهِ " .

وَيُمْكِنُ تَمَثِيلُ قَانُونِ أُوْمِ رِيَاضِيًّا عَلَى الصُّورَةِ

$$V = I \cdot R$$

حَيْثُ V فَرْقُ الْجَهْدِ وَيُقَدَّرُ بِالْفُولْتِ .

I شِدَّةُ التَّيَّارِ وَتُقَدَّرُ بِالْأَمْبِيرِ .

R قِيَمَةُ الْمَقَاوِمَةِ وَتُقَدَّرُ بِالْأُوْمِ .

وَيَعْرِفُ الْأُوْمُ : بِأَنَّهُ الْمَقَاوِمَةُ الَّتِي تَسْمَحُ بِمُرُورِ تَيَّارٍ قِيَمَتُهُ وَاحِدٌ أَمْبِيرٍ عِنْدَمَا يَكُونُ فَرْقُ الْجَهْدِ بَيْنَ طَرَفَيْ الْمَقَاوِمَةِ وَاحِدًا فُولْتًا .

وَيُمْكِنُ كِتَابَةُ قَانُونِ أُوْمِ فِي عِدَّةِ صُورَةٍ كَالآتِي :

$$V = I \cdot R$$


فَرْقُ الْجَهْدِ = شِدَّةُ التَّيَّارِ \times الْمَقَاوِمَةُ

الوحدات : الفولت = أمبير \times أوم

$$I = \frac{V}{R}$$

ومنه شدة التيار = $\frac{\text{الجهد}}{\text{المقاومة}}$

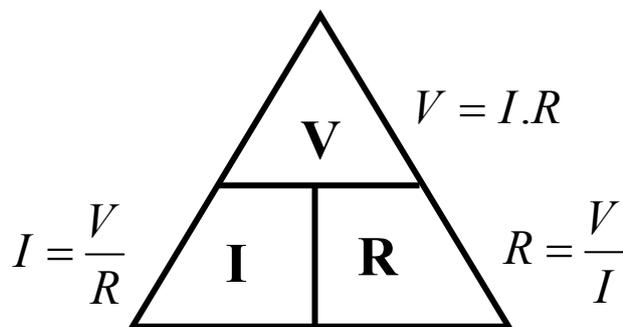الوحدات الأمبير = $\frac{\text{فولت}}{\text{أوم}}$



والشكل يبين حالات قانون أوم

العوامل التي تتوقف عليها قيمة مقاومة الموصل :

تتوقف مقاومة الموصل على عدة عوامل هي :

أ- **نوع مادة الموصل:** لأن كل مادة تختلف عن الأخرى من حيث عدد الالكترونات الحرة الموجودة في المدار الخارجي لذرة المادة ويعبر عن تغير المقاومة بتغير مادة الموصل بالمعامل ρ ويسمى المقاومة النوعية لنوع مادة الموصل ووحدته هي أوم. مم²/م وهذه المقاومة النوعية تتناسب تناسباً طردياً مع المقاومة ($R \propto \rho$) أي أنه كلما زادت المقاومة النوعية لنوع مادة الموصل كلما زادت مقاومته وذلك عند ثبوت طول مادة الموصل ومساحة مقطعها .

ب- **طول الموصل :** تتوقف مقاومة الموصل كذلك على طوله فكلما زاد طول الموصل كلما زادت مقاومته نتيجة لزيادة تصادم الشحنات المتحركة ($R \propto L$) عند ثبوت نوع المادة ومساحة مقطعها.

ج- **مساحة مقطع الموصل :** تتوقف مقاومة الموصل كذلك على مساحة مقطعه فكلما زادت مساحة مقطع الموصل كلما قلت مقاومته أي أن مقاومة الموصل تتناسب عكسياً مع مساحة مقطعه $R \propto \frac{1}{a}$ وذلك عند ثبوت نوع مادة الموصل وطولها .

$$\therefore \text{مقاومة الموصل} = \frac{\text{المقاومة النوعية} \times \text{طول الموصل}}{\text{مساحة مقطع الموصل}}$$

$$R = \frac{\rho L}{a} \Omega$$

أمثلة على قانون أوم

مثال (1) : ما هي القوة الدافعة الكهربائية لبطارية مقاومتها الداخلية 0.5 أوم لكي يمر تيار شدته 0.6 أمبير في دائرة خارجية مقاومتها 2 أوم .

الحل : مقاومة الدائرة هي مجموع مقاومات أجزاء الدائرة المختلفة .

$$E = \text{القوة الدافعة الكهربائية} .$$

$$I = \text{شدة التيار المار} = 0.6 \text{ أمبير}$$

$$R = \text{المقاومة الخارجية} = 2 \text{ أوم} ، \text{المقاومة الداخلية للبطارية} r = 0.5 \text{ أوم}$$

$$E = I (R + r) \quad \text{مقاومة الدائرة الكلية} = (R + r)$$

$$= 0.6 (2 + 0.5) = 1.5 \text{ Volts}$$

مثال (2) : وصلت مقاومة مقدارها 4 أوم بمنبع قوته الدافعة الكهربائية 2.4 فولت فكان فرق الجهد بين طرفي المقاومة 2 فولت .

احسب ما يلي :

(أ) شدة التيار المار في الدائرة

(ب) المقاومة الداخلية للمنبع

$$E = R \cdot I$$

الحل :

$$2 = 4 \cdot I$$

$$\therefore I = \frac{2}{4} = 0.5 \text{ A}$$

$$E = I (R + r)$$

بالنسبة للمنبع

$$2.4 = 0.5 (4 + r)$$

$$2.4 = 2 + 0.5 r$$

$$r = 0.8 \Omega$$

المقاومة الداخلية للمنبع

3-1 المقومات :

تعريفها : هي مقاومة الأجزاء المختلفة في الدائرة الكهربائية التي تحد من شدة تيار الدائرة وتقاس بوحدة الأوم ويرمز لها بالرمز (Ω) والمقاومة هي أحد العناصر الثلاثة الأساسية والفعالة في الدوائر الكهربائية (العنصران الآخران هما الحث الذاتي والسعة الكهربائية) . وكل عنصر من العناصر الثلاثة له قيمة معينة من المقاومة الكهربائية ، وبصفة عامة يمكن إهمال هذه القيمة لكل من الملفات والمكثفات الكهربائية لضعف تأثيرها .

ومن وجهة نظر الدائرة الكهربائية يمكن إعتبار المقاومة الكهربائية كنبية تمتلك علاقة ثابتة بين فرق الجهد بين طرفيها والتيار المار فيها . وبذلك تخضع المقاومة الكهربائية لقانون أوم . ومن وجهة نظر الطاقة يمكن إعتبار المقاومة الكهربائية كنبية (DEVICE) لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية .

تتراوح قيم المقاومات من مللي أوم إلى الملايين من الأوم ويستخدم هذا النوع من المقاومات في الآلات الكهربائية وأجهزة القياس والدوائر الإلكترونية والأجهزة الحرارية وخلافه.

يتوقف اختيار المقاومات على عدة اعتبارات يمكن إيجازها فيما يلي:

(أ) قيمة المقاومة المطلوبة :

فمثلاً تكون المقاومة صغيرة القيمة في حالة الآلات الكهربائية وأجهزة القياس بينما تكون قيمتها كبيرة جداً في الدوائر الإلكترونية .

(ب) القدرة الكهربائية المفقودة في المقاومة :

وهي القدرة التي تتحول إلى حرارة وهي تساوى حاصل ضرب كل من فرق الجهد بين طرفي المقاومة وشدة التيار المار فيها . ووحداتها هي الواط .

وتكتب على المقاومة قيمة قدراتها المقننة (Rated Power) وهي أقصى قيمة للقدرة يمكن ان تتحملها المقاومة ، ويجب أن لا تزيد القدرة المفقودة في المقاومة عن قدرتها المقننة حتى لا تتعرض لإرتفاع درجة حرارتها، ويؤدي ذلك إلى تلفها .

(ج) درجة التفاوت أو السماح في قيمة المقاومة :

وهي تمثل نسبة مئوية من القيمة الإسمية للمقاومة تزيد أو تقل قيمتها عن القيمة المقننة (الإسمية) . ولذلك تكتب العلامة \pm قبل قيمة التفاوت .

فمثلاً إذا كانت قيمة المقاومة الإسمية 100 أوم بتفاوت $\pm 5\%$ فتكون قيمة هذه المقاومة تتراوح بين 95 إلى 105 أوم . تعتمد قيمة التفاوت على دقة الصناعة وعلى نوع المادة المصنوعة منها المقاومة .

(د) معامل المقاومة الحراري :

تتناسب قيمة المقاومة الكهربائية لجميع الموصلات تناسباً طردياً مع درجة الحرارة ، حيث تزيد بقيم مختلفة تتوقف على فروق درجات الحرارة ونوع مادة الموصل .

تعريف المعامل الحراري : يعرف المعامل الحراري لأي مادة بأنه مقدار التغير في قيمة مقاومة هذه المادة عندما تتغير درجة حرارتها درجة واحدة مئوية ، ويرمز له بالرمز (α) ووحداته هي اوم/م⁵

(هـ) سعر المقاومة :

فمثلاً في دوائر الراديو والتليفزيون يعتبر سعر المقاومة عامل مهم عند اختيار المقومات .

(و) عمر المقاومة :

إذ أنه من المعروف أن طول مدة الاستعمال يسبب تغيراً في قيمة المقاومة الكهربائية - وكلما زاد العمر الافتراضي للمقاومة كلما زاد سعرها .

تنقسم المقومات الكهربائية (من حيث قيمتها) إلى مقومات ثابتة القيمة (أو المقومات العيارية) ومقومات متغيرة القيمة .

المقومات العيارية : المقاومة العيارية هي المقاومة ثابتة القيمة ، وتتميز هذه المقاومة بأنه لا يمكن تغيير قيمتها ، وبالتالي تضاف قيمتها الكلية إلى قيمة مقاومة الدائرة الكهربائية التي توصل بها . ويتميز هذا النوع من المقومات أيضاً بأن كل مقاومة لها طرفان يتم توصيلهما بالدائرة الكهربائية عن طريقهما . وتستخدم المقومات العيارية كأحمال كهربية مثل لمبات الإضاءة والسخانات الكهربائية وفي الدوائر الإلكترونية (راديو - تليفزيون وغيرها) .

وتصنع المقومات العيارية من سبيكة من المنجانيك أو الكنستنتان . وهي تلف على أسطوانة عازلة وهي ذات قيم محددة لا تتعدى نسبة الخطأ في تحديد قيمتها عن جزء من عشرة آلاف جزء ويجب أن تتوفر الشروط التالية في المقاومة العيارية :

أ- ثبوت قيمة المقاومة مع الزمن .

ب- أن يكون المعامل الحراري للمادة المصنوع منها المقاومة صغيراً جداً .

ح- أن تكون القوة الدافعة الكهربائية عند الاتصال بأسلاك نحاسية صغيرة جداً ويوضح شكل (1-3-أ) مقاومة ثابتة القيمة (ذات طرفين لتوصيلها بالدائرة الكهربائية) وهناك نوع آخر من المقاومات ثابتة القيمة لها أكثر من وصلة بين طرفيها وتسمى مقاومة متعددة الوصلات

وبتوصيل أحد الوصلات المختلفة إلى الدائرة الكهربائية نحصل على قيم مختلفة للمقاومة . كما في شكل (1-3-ب) .



شكل (ب) طرف توصيل من نحاس
شكل (1-3-أ ، ب)

وتنقسم المقاومات ثابتة القيمة من حيث نوع المادة المصنوعة منها إلى ثلاثة أقسام :
المقاومات السلكية ، والمقاومات الكربونية والمقاومات الفيلمية .

أولاً : المقاومات السلكية :


تتكون المقاومة السلكية من سلك معدني ذو طول ومساحة مقطع مناسبين ملفوف حول اسطوانة عازلة (غالباً من السيراميك) . وتصنع هذه المقاومات من مواد لها مقاومة نوعية عالية مثل المنجانين والكونستانتان .

$$\text{المقاومة النوعية للمانجانين} = 45 \times 10^{-8} \text{ أوم} \cdot \text{متر} .$$

$$\text{المقاومة النوعية للكونستانتان} = 49 \times 10^{-8} \text{ أوم} \cdot \text{متر} .$$

يختلف شكل ونوع مادة المقاومة السلكية باختلاف الغرض الذي تستخدم من أجله وكذلك تبعاً لقيمة القدرة المقننة لهذه المقاومة . وتتراوح قيم المقاومات السلكية من كسور الأوم إلى عدة آلاف أوم ، كما يتراوح التفاوت بين $\pm 1\%$ إلى $\pm 5\%$. وفي حالة المقاومات الصغيرة تكون الأسلاك عبارة عن قضبان معدنية سميكة ، وتكون قيم القدرة المقننة للمقاومات السلكية (في حالة التطبيقات الالكترونية) صغيرة (أي عدد قليل من الوات) أما في حالة التطبيقات

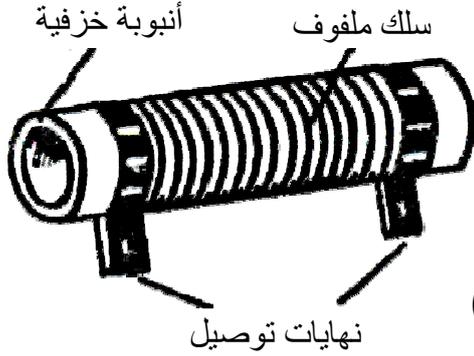الهندسية فتكون كبيرة (في حدود عدة آلاف من الوات) وعادة يتم عزل المقاومة السلكية بطبقة من الاكسيد لمنع حدوث قصر بين لفات السلك .



ويوضح شكل (4 - 1) المقاومة السلكية

شكل (4 - 1)

ثانياً - المقاومة الكربونية:

عند الاحتياج إلى قيم كبيرة جداً من المقاومة الكهربائية والتي تكون في حدود عدة ملايين أوم فإن تكلفة تصنيع المقاومات السلكية تكون باهظة للغاية . بإستعمال خليط من مسحوق الكربون (أو الجرافيت) والسيراميك (أو الطمي المحروق) يمكن الحصول على مقاومة كربونية لها مقاومة عالية جداً وتكاليف إقتصادية للغاية . وتعتمد قيمة المقاومة الكربونية على نسبة من الكربون إلى السيراميك في الخليط . ويتم تغطية المقاومة الكربونية بمادة عازلة لحمايتها ضد كل من المؤثرات الميكانيكية وإمتصاص الرطوبة من الهواء الجوى . وتشكل الخلطة على هيئة أقراص أو قضبان تجمد بالحرارة ، ويرش طرفي المقاومة بمعدن حتى يمكن تثبيت طرفي التوصيل .



ويوضح شكل (5-1)

شكل (5 - 1)

نموذجين للمقاومة الكربونية

وتكون قيمة المقاومة الكربونية كبيرة فهي تتراوح بين 10 أوم إلى 20 مليون أوم (20 ميجا أوم) وبدرجة تفاوت تتراوح بين $\pm 5\%$ إلى $\pm 20\%$ كما أن قدرتها صغيرة تتراوح بين 0.25 إلى 5 وات . كما أنها أقل ثباتاً من المقاومات السلكية .

تتميز المقاومة الكربونية بالمزايا الآتية :

(أ) صغر الحجم (ب) رخص الثمن

(ج) تعطى قيم كبيرة للمقاومة أكبر من المقاومة السلكية.


أما عيوب المقاومة الكربونية فيمكن تلخيصها فيما يلي :

(أ) تسخن عند التيارات المرتفعة بشدة . (ب) لها معامل حراري كبير .

(ج) عدم دقة قيمتها حيث أن لها درجة تفاوت عالية تصل إلى $\pm 20\%$ وعموماً فإن هذا النوع من المقاومات يستخدم بكثرة في الحالات التي لا تستلزم تيارات كبيرة القيمة أو الحالات التي لا تستلزم درجات تفاوت صغيرة .

ثالثاً: المقاومات الفيلمية :

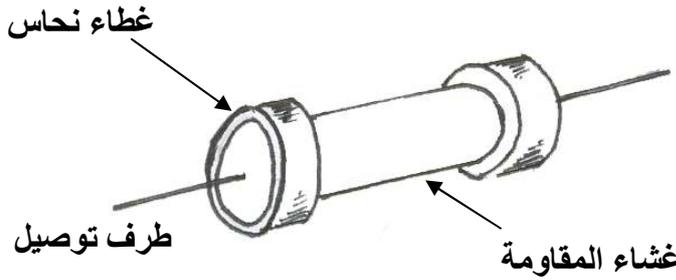تسمى المقاومة الفيلمية في بعض الأحيان بالمقاومة الغشائية ، وهي تصنع من غشاء متجانس من الكربون والجرافيت ، ومن أكسيد القصدير المترسب حول دليل اسطواني من الخزف . ويمكن زيادة قيمة المقاومة عن طريق عمل حز أو شق لولبي في الغشاء حيث يتغير مسار المقاومة بين الطرفين . ويكون الغلاف الخارجي للمقاومة عبارة عن طبقة من اللاكيه مغطاه بطبقة من البلاستيك .






ويوضح شكل (1 - 6)

نموذجاً للمقاومة الفيلمية .

شكل (1-6) المقاومة الفيلمية .

رابعاً المقاومات متغيرة القيمة :

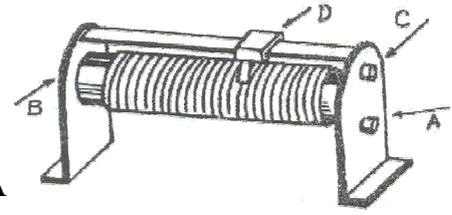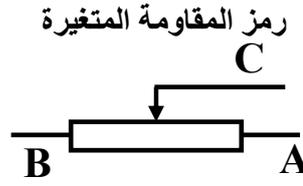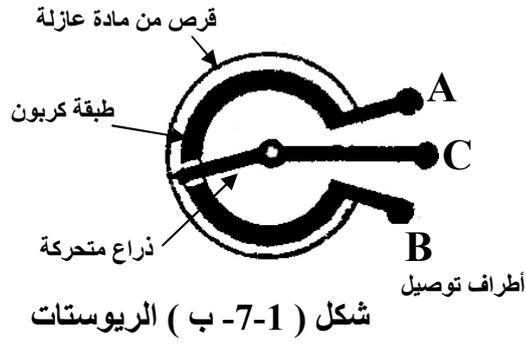المقاومة المتعددة الوصلات تعطي أكثر من قيمة تصل إلى أربعة مقاومات . وهنا نجد أن المقاومة متغيرة القيمة تعطي مجالاً أوسع لإختيار قيمة المقاومة المطلوبة . وهي تتكون من مقاومة سلكية ملفوفة على اسطوانة وينزلق على السلك طرف متحرك يحدد قيمة المقاومة المطلوبة . وتتراوح قيم المقاومة لهذا النوع من المقاومات من صفر إلى 200 كيلو أوم . والقدرة المقننة لها تتراوح من 10 و 1000 وات .




شکل (7-1 - أ)

وشکل (7-1 - أ) يوضح شكل عام للمقاومة المتغيرة السلكية وتسمى أحياناً الريوستات كما توجد مقاومة متغيرة كربونية تصنع كما بالشكل (7-1 - ب) من قرص مصنوع من مادة عازلة (فبر) تغطي بطبقة من الجرافيت على شكل حلقة يتحرك عليها طرف منزلق يتحرك بواسطة محور متحرك لتغيير قيمة المقاومة .

خامساً: المقاومات المتغيرة مع الجهد :


المقاومة المتغيرة مع الجهد أحياناً تسمى الفاريستور (Varistor) هي مقاومة مصنوعة من مادة شبه موصلة وتقل قيمتها بإزدیاد الجهد المؤثر على طرفيها . وتصنع مقاومات الفاريستور من كربيد السليكون وتستخدم في أجهزة الوقاية من الجهود المفاجئة حيث توصل بالتوازي مع الجهاز المراد حمايته ، وعند زيادة الجهد فجأة تقل قيمة مقاومة الفاريستور وتسمح بمرور تيار كبير ، وبذلك تمتص هذه المقاومة جزءاً لا بأس به من الطاقة المبالغته فتتكسر حدثها . ويوضح شكل (8-1) العلاقة التي تربط بين الجهد والتيار لإحدى مقاومات الفاريستور .

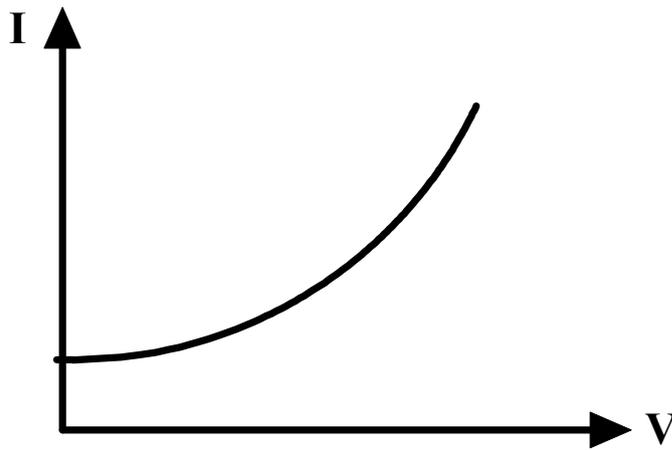

شکل (8-1) علاقة الجهد والتيار لمقاومة الفاريستور

كود (شفرة) ألوان المقاومات :

يتم بيان قيمة المقاومات الثابتة سواء كانت مقاومة كربونية أو مصنوعة من أكسيد معدني عن طريق وضع حلقات ملونة على جسم المقاومة الخارجي تدل على قيمتها وكذلك على درجة التفاوت (Tolerance) الخاص بها . وفي هذا الصدد تستخدم طريقتان للدلالة على درجة التفاوت على قيمة المقاومة وعلى درجة التفاوت . في الطريقة الأولى تستخدم أربع حلقات ملونة وفي الطريقة الثانية تستخدم خمس حلقات ملونة . ويوضح شكل (1-9) الألوان المستخدمة للدلالة على قيمة المقاومة والرقم المناظر لكل لون كما يوضح أيضاً مقدار التفاوت واللون المناظر لكل مقدار .

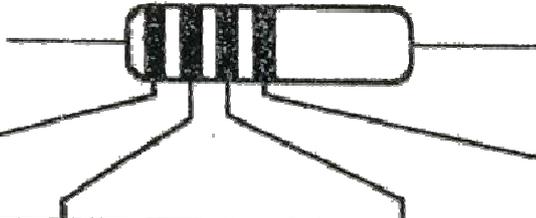


1st colour band		2nd colour band		3rd colour band		4th colour band (tolerance)
Black	0	Black	0	Silver	Multiply by 0.01	Red ± 2%
Brown	1	Brown	1	Gold	Multiply by 0.1	Gold ± 5%
Red	2	Red	2	Black	Multiply by 1	Silver ± 10%
Orange	3	Orange	3	Brown	Multiply by 10	No colour band ± 20%
Yellow	4	Yellow	4	Red	Multiply by 100	
Green	5	Green	5	Orange	Multiply by 1,000	
Blue	6	Blue	6	Yellow	Multiply by 10,000	
Violet	7	Violet	7	Green	Multiply by 100,000	
Grey	8	Grey	8	Blue	Multiply by 1,000,000	
White	9	White	9			

شكل (1-9)

وتكون حلقة اللون الأول على المقاومة أقرب لأحد نهايتها عن مدى قرب حلقة اللون الأخيرة من النهاية كما هو مبين في الشكل .

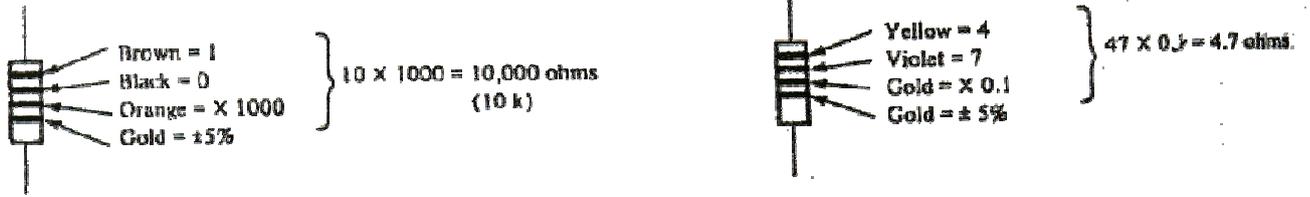وتدل الثلاث حلقات الأولى على قيمة المقاومة بينما تدل الحلقة الرابعة على درجة التفاوت . ولبيان كيفية استعمال الأرقام المناظرة للألوان في شكل (1-9) للدلالة على قيمة مقاومة سوف نحدد قيمة كل من المقاومتين المبين ألوانهما في شكل (1-10) .



شكل (10-1)

بالنسبة للمقاومة الأولى فإن ألوانها بالترتيب هي :

الحلقة الأولى : بنى تناظر الرقم 1 فى شكل (9-1)

الحلقة الثانية : أسود تناظر الرقم صفر

الحلقة الثالثة : برتقالى تناظر الرقم 3

الحلقة الرابعة (وهى تدل على درجة التفاوت) : ذهبى وتناظر $\pm 5\%$

والرقم المناظر للحلقة الأولى يدل على رقم العشرات فى قيمة المقاومة والمناظر للحلقة

الثانية يدل على رقم الآحاد والمناظر للحلقة الثالثة يدل على عدد الأصفار التى توضع على يمين الرقمين السابقين . أى يدل على قيمة الأس للأساس عشرة ليضرب فى الرقمين السابقين وبالتالي تكون قيمة المقاومة الأولى هي :

$$10000 \pm 5\% = 10 \text{ K } \Omega \pm 5\%$$

أو باستخدام الأس

$$10 \times 10^3 \pm 5\% = 10 \text{ K } \Omega \pm 5\%$$


وبالنسبة للمقاومة الثانية فالوانها هي :

أصفر - بنفسجى - ذهبى - ذهبى

وبالتالى تكون قيمة المقاومة هي :

$$47 \times 10^{-1} \pm 5\% = 4.7 \Omega \pm 5\%$$

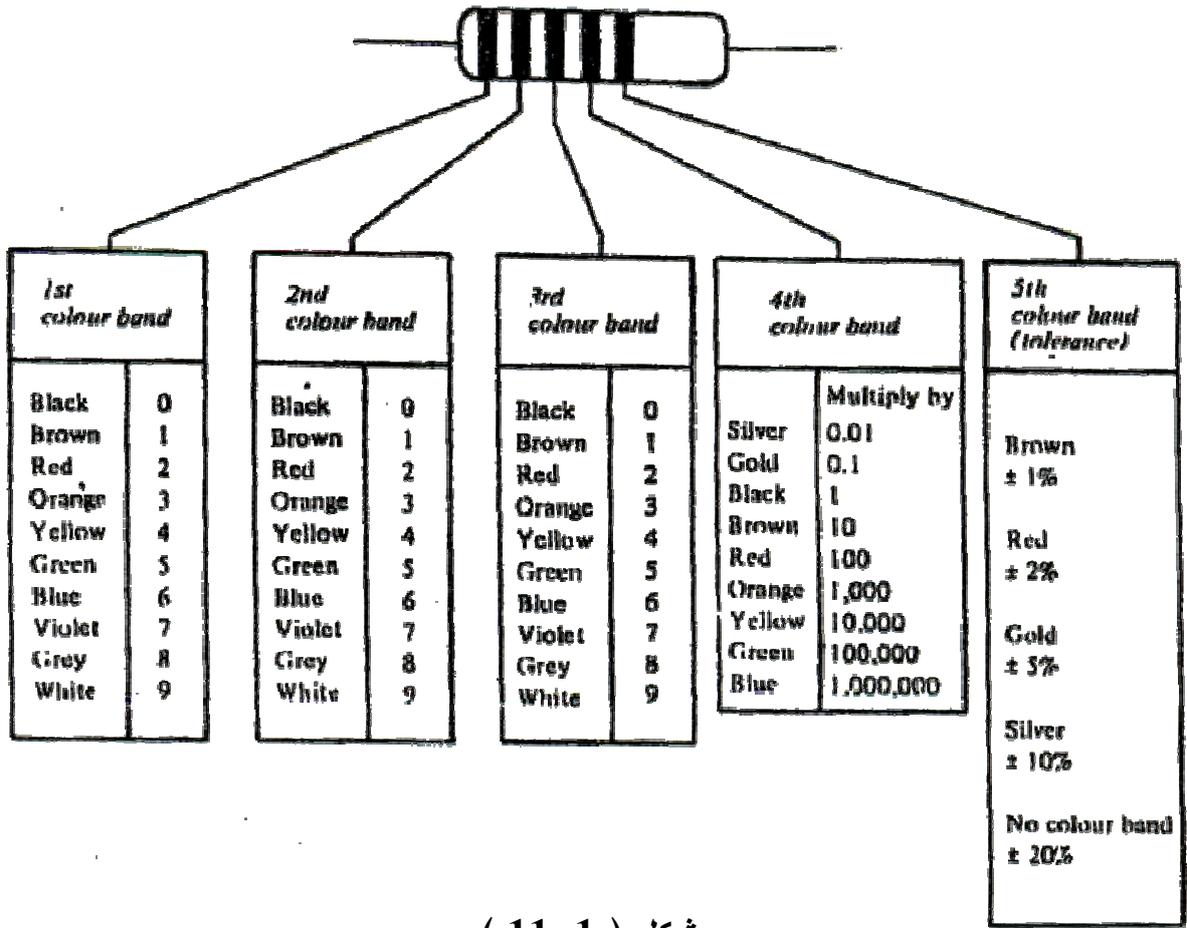وإذا استخدمت الطريقة الثانية التى فيها خمسة ألوان فإن شكل (11-1) يبين الأرقام المناظرة للألوان فى هذه الطريقة .



شكل (11-1)

وفى هذه الحالة فإن الرقم المناظر للون الأول يدل على رقم المئات فى قيمة المقاومة .
والرقم المناظر للون الثانى يدل على رقم العشرات . والرقم المناظر للون الثالث يدل على رقم
الآحاد . والرقم المناظر للون الرابع يدل على عدد الأصفار التى توضع على يمين الثلاث أرقام
السابقة . أى يدل على قيمة الأس للأساس عشرة ليضرب فى الثلاث أرقام السابقة . ولتوضيح
ذلك يبين شكل (12-1) مقاومتين لكل منهما خمسة ألوان .



شكل (12-1)

بالنسبة للمقاومة الأولى فإن ألوانها هى :

البنى - الأسود - الأسود - الأحمر - ذهبى

وبالتالى تكون قيمة المقاومة هي :

$$100 \times 10^2 \pm 5 \% = 10000 \Omega \pm 5 \%$$
$$= 10 \text{ K } \Omega \pm 5 \%$$

وبالنسبة للمقاومة الثانية فإن ألوانها هي :أصفر - بنفسجى - أسود - فضى - فضى

وبالتالى تكون قيمة المقاومة هي :

$$470 \times 10^{-2} \pm 10 \% = 4.7 \pm 10 \%$$
$$= 4.7 \Omega \pm 10 \%$$

بالنسبة للأنواع الأخرى من المقاومات (أى غير الكربونية أو غير المصنوعة من أكسيد معدنى) فإنه يستخدم نظام تشفير يوضع فيه حرف مكان العلامة العشرية فى قيمة المقاومة ويبدل الحرف على مقدار المضاعف العشرى (أى الأس للأساس عشرة) على النحو التالى:

الحرف	R	K	M
المضاعف	1	100	1000000
العشرى		10^3	10^6

ويوضع بعد ذلك حرف آخر ليبدل على درجة التفاوت وذلك على الأساس الآتى :

الحرف	درجة التفاوت
F	$\pm 1 \%$
G	$\pm 2 \%$
J	$\pm 5 \%$
K	$\pm 10 \%$
M	$\pm 20 \%$

مثال (1) : حدد قيمة مقاومة كربونية عليها أربعة ألوان بالترتيب الآتى :

بنى - أسود - برتقالى - ذهبى و حدد قيمة التفاوت

الحل

اللون البنى يناظره رقم 1

اللون الأسود يناظره رقم صفر

اللون البرتقالى يناظره رقم 3

اللون الذهبى وهو اللون الرابع ولذلك يمثل درجة التفاوت وقدرها $\pm 5\%$

وبالتالى تكون المقاومة هى :

$$10 \times 10^3 \pm 5\% = 10 \text{ K } \Omega \pm 5\%$$

مثال (2) : حدد قيمة مقاومة عليها خمسة حلقات ملونة بالترتيب الآتى :

أخضر - أزرق - برتقالى - أحمر - ذهبى

الحل

اللون الأخضر يناظره رقم 5

اللون الأزرق يناظره رقم 6

اللون البرتقالى يناظره رقم 3

اللون الأحمر يناظره رقم 2

اللون الخامس هو الذهبى ويمثل درجة التفاوت وقدرها $\pm 5\%$

وبالتالى تكون المقاومة هى :

$$56300 \pm 5\% = 56.3 \text{ K } \Omega \pm 5\%$$

مثال (3) : حدد ألوان الحلقات المناظره لمقاومة قيمتها 220 أوم إذا كان عدد الحلقات أربعة وكانت درجة التفاوت $\pm 10\%$

الحل

الرقم الأول من اليسار هو (2) وينظره اللون الأحمر

الرقم الثانى من اليسار هو (2) وينظره اللون الأحمر

الرقم الثالث من اليسار هو (صفر) وينظره عدد الأصفار أى أن عدد الأصفار واحد

وبالتالى يكون اللون المناظر للرقم (1) هو اللون البنى

درجة التفاوت $\pm 10\%$ تناظر اللون الفضى

وبالتالى يكون لون حلقات المقاومة هو : أحمر - أحمر - بنى - فضى

مثال (4) : حدد المقاومات المناظرة للرموز الآتية :

1MOF , 330RG , 68RJ , 4R7K , R22M

الحل

كما سبق ذكره فإن أول حرف من اليمين فى كل رمز يناظر درجة التفاوت . وأول حرف نقابله من اليسار يكون هو مكان العلامة العشرية ويدل على المضاعف العشرى وبالتالى :

R22M	$0.22 \Omega \pm 20\%$
4R7K	$4.7 \Omega \pm 10\%$
68RJ	$68 \Omega \pm 5\%$
330RG	$30 \Omega \pm 2\%$
1M0F	$1.0 \text{ M } \Omega \pm 10\%$
5M6M	$5.5 \text{ M } \Omega \pm 20\%$

التوصيلية ووحداتها :

يدل مقلوب المقاومة النوعية للمادة على قابلية التوصيل الكهربى لهذه المادة

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \text{أى أن (Conductivity)}$$

حيث (σ) هى التوصيلية الكهربائية ، (ρ) هى المقاومة النوعية .

ومن المعلوم أن المقاومة الكهربائية هى القوة المعاكسة لسريان الالكترونات ووحداتها هى الأوم ويعرف مقلوب المقاومة الكهربائية بالموصلية الكهربائية ووحداتها هى الموه mho أو السيمنز.

ويمكن تعريف الموصلية الكهربائية للمادة بأنها تمثل مقدرة هذه المادة على السماح بسريان الالكترونات

$$\frac{1}{\text{الموصلية الكهربائية}} = \text{إذن المقاومة الكهربائية}$$

$$R = \frac{1}{G} \quad \text{or} \quad G = \frac{1}{R}$$

من المعلوم كذلك أن المقاومة النوعية هى مقاومة موصل مصنوع من مادة ما طوله واحد متر ومساحة مقطعه واحد متر مربع ووحداتها الأوم متر . ويعرف مقلوب المقاومة النوعية للمادة بقابلية التوصيل النوعي لهذه المادة ووحداتها هى الموه لكل متر (موه/متر) أو سيمنز / متر .


1-4 طرق توصيل المقاومات :

هناك ثلاث طرق مختلفة لتوصيل المقاومات : التوصيل على التوالي - التوصيل على

التوازي - التوصيل على التضاعف (وهو خليط بين التوصيل على التوالي والتوازي).

1-4-1 توصيل المقاومات على التوالي :

إذا تم توصيل ثلاث مقاومات R_1 , R_2 , R_3 بالطريقة الموضحة بشكل (1-13) فإنه يقال أن هذه المقاومات متصلة على التوالي . وبذلك يمر التيار I الخارج من البطارية في المقاومات الثلاثة . أى أن شدة التيار المار في المقاومات المتصلة على التوالي تكون واحدة لكن فرق الجهد بين طرفى كل مقاومة يختلف بقيمته باختلاف قيمة كل مقاومة طبقا لقانون أوم . و تكون القوة الدافعة الكهربائية للبطارية V مساوية للمجموع الجبري للجهود المتصلة على التوالي .

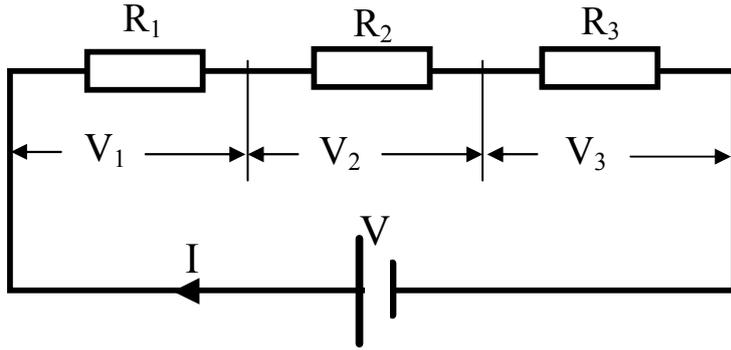

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_1 = IR_1$$

$$V_2 = IR_2$$

$$V_3 = IR_3$$

شكل (13 - 1)

وإذا فرضنا أن محصلة المقاومات المتصلة على التوالي R_t فنجد أن:

$$V = I \cdot R_t$$

$$\therefore V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\therefore IR_t = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

بالقسمة على I فإن


$$R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

إذن محصلة المقاومات المتصلة على التوالي تساوى مجموع هذه المقاومات وإذا تساوت المقاومات في القيمة وكانت قيمتها R وعددها n فإن المقاومة المكافئة $R_t = n \cdot R$ وتكون المقاومة الكلية لمجموعة مقاومات متصلة على التوالي أكبر من قيمة أى مقاومة فيها .

1-4-2 توصيل المقاومات على التوازي :

إذا وصلت ثلاثة مقاومات كما في شكل (1-14) فإن :

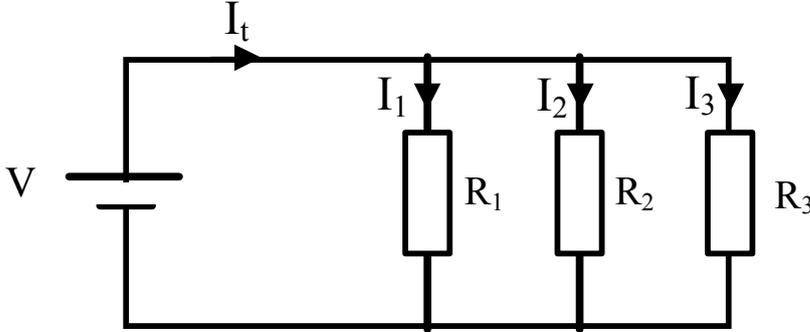فرق الجهد على المقاومات الثلاثة = فرق جهد المنبع V



شكل (1 - 14)

لكن تيار المنبع I يتفرع في المقاومات الثلاثة ومجموع التيارات يساوى التيار الكلي

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\frac{V}{R_t} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

ومن قانون أوم

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

بقسمة كل المعادلة على V

أى أن المقاومة المكافئة لعدة مقاومات متصلة على التوازي تكون أصغر من أية مقاومة

في الدائرة .

وحيث أن الموصلية هي عكس المقاومة .

$$G = \frac{1}{R}$$

$$\therefore G_t = G_1 + G_2 + G_3$$

وإذا وصل عدد n من المقاومات المتساوية على التوازي وكانت قيمة كل منها R فإن

المقاومة المكافئة R_t


$$R_t = \frac{R}{n}$$

وإذا وصلت مقاومتان على التوازي فإن المقاومة المكافئة لها تساوي

$$R_t = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

3-4-1 التوصيل المركب (التوصيل على التضاعف) :

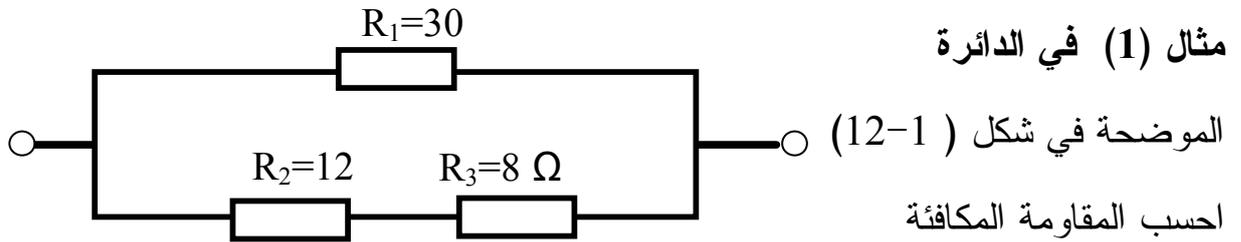في هذه الحالة يكون لدينا مجموعة أو أكثر متصلة على التوازي ومجموعة أو أكثر متصلة على التوالي وترتبط فيها المجاميع إرتباطاً متوالياً ومتوازياً . ومن هنا يجب إيجاد المقاومة الكلية لكل مجموعة على حدة ثم إيجاد المقاومة الكلية المكافئة النهائية .



شكل (15-1)

للمجموعة . R_2 R_3


الحل : المقاومتان R_2 , R_3 متصلتان على التوالي

$$\therefore R_{2,3} = R_2 + R_3 = 12 + 8 = 20 \Omega$$

ثم المقاومة R_1 ومحصلة R_2 و R_3 متصلتان على التوازي.

$$R_t = \frac{R_{2,3} \times R_1}{R_{2,3} + R_1} = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} = 12 \Omega$$

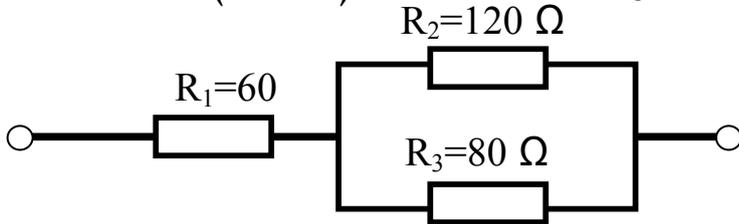مثال (2): احسب المقاومة الكلية لمجموعة المقاومات المتصلة بشكل (16 - 1)



الحل

شكل (16-1)

المقاومتان R_2 , R_3 متصلتان على التوازي:

$$R_{2,3} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{2,3} = \frac{120 \times 80}{120 + 80} = 48 \Omega$$

ثم بعد ذلك محصلة المقاومتان R_2, R_3 متصلة على التوالي مع المقاومة R_1


$$R_t = R_1 + R_{2,3}$$

المقاومة الكلية المكافئة

$$R_t = 60 + 48 = 108 \Omega$$

مقسّمات الجهد:

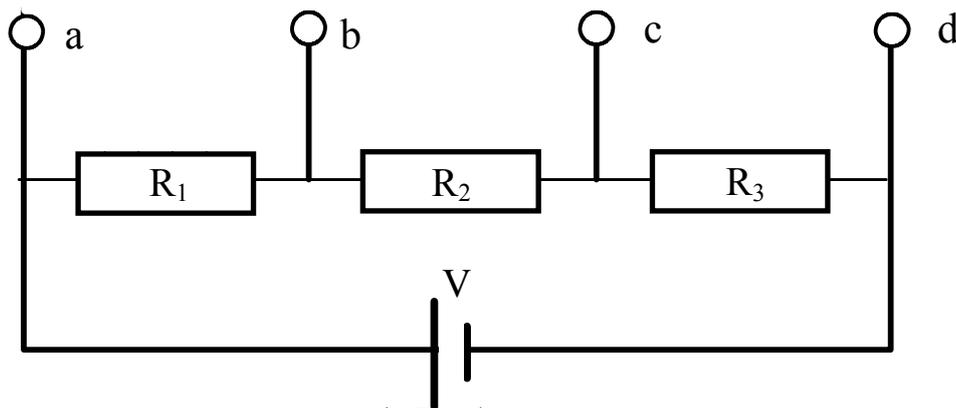مقسّمات الجهد هي مقاومات متصلة على التوالي كما هو موضح في شكل (17-1)



شكل (17-1)

وبالتالي فإن جهد المصدر V يتم تقسيمه على تلك المقاومات حسب مقدار كل مقاومة

ومجموع الجهد على تلك المقاومات يساوي جهد المصدر . أي أن الجهد على المقاومة R_1 يكون:

$$V_{ab} = \frac{V \cdot R_1}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$

والجهد على المقاومة R_2

$$V_{bc} = \frac{V \cdot R_2}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$

والجهد على المقاومة R_3

$$V_{cd} = \frac{V \cdot R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$


وبالتالي فإن

$$\frac{V_{ab}}{V_{bc}} = \frac{R_1}{R_2} \quad \frac{V_{bc}}{V_{cd}} = \frac{R_2}{R_3} \quad \frac{V_{cd}}{V_{ab}} = \frac{R_3}{R_1}$$

وإذا كانت المقاومة متغيرة كما هو موضح بشكل (18-1)


حيث تتغير قيم المقاومتين R_1 , R_2 حسب مكان المنزلق عليها ، فإن جهد الخرج V يتحدد بنفس الأسلوب السابق

$$V = \frac{E \cdot R_1}{(R_1 + R_2)}$$

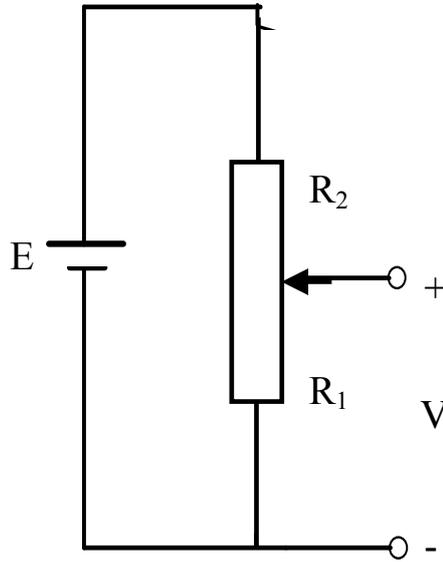

شكل (18 - 1)

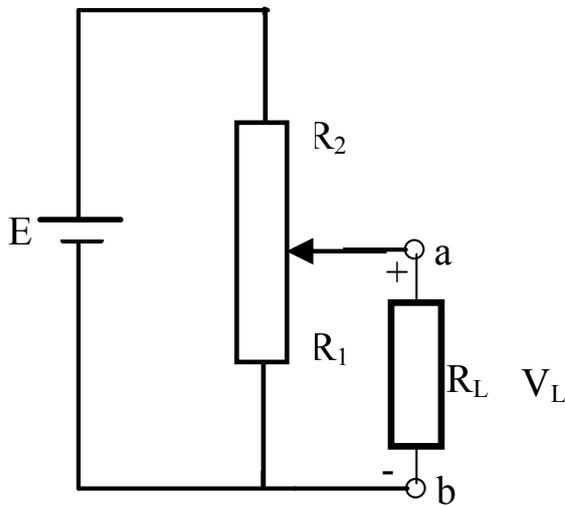وفي حالة توصيل مقاومة R_L على أطراف الخرج أى الاطراف a , b تصبح الدائرة كما في شكل (19-1) وتمثل R_L حمل كهربى يتغذى من الجهد



شكل (19-1)

بين الاطراف a , b في هذه الحالة تكون المقاومتان R_1 , R_L متصلتين على التوازي أى أن القيمة المكافئة لهما هي :


$$R_{1L} = \frac{R_1 \cdot R_L}{R_1 + R_L}$$

وتكون المقاومة الكلية على المصدر E هي

$$R_t = R_{1L} + R_2$$

ويكون الجهد على مقاومة الحمل R_L والذي هو في نفس الوقت الجهد على المقاومة R_1 هو:

$$V_L = \frac{E R_{1L}}{R_t}$$

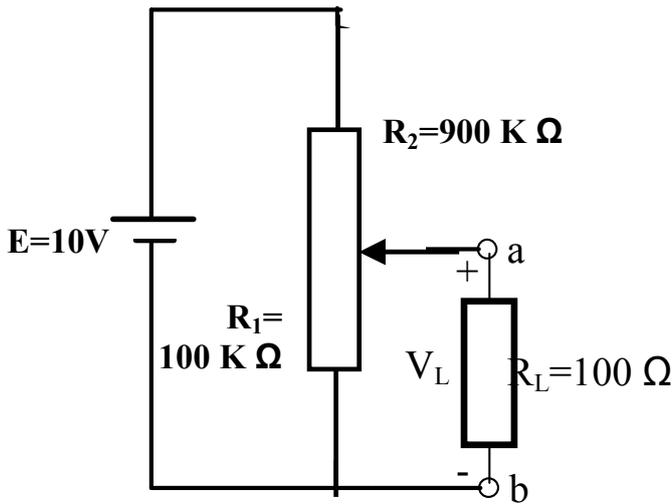

الشكل (20-1)

مثال : في الدائرة الموضحة بالشكل (20-1)

جهد المصدر $E = 10 \text{ V}$

المقاومة : $R_1 = 100 \text{ K } \Omega$

المقاومة : $R_2 = 900 \text{ K } \Omega$

مقاومة الحمل : $R_L = 100 \Omega$

احسب قيمة جهد الحمل V_L

الحل :

$$R_{1L} = \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L} = \frac{100 \times 10^3 (100)}{100 \times 10^3 + 100} = 99.9 \Omega$$

$$R_t = R_{1L} + R_2 = 99.9 + 900 \times 10^3 \cong 900 \times 10^3 \Omega$$


$$V_{1L} = \frac{R_{1L} \cdot E}{R_t}$$

$$= \frac{99.9(10)}{900 \times 10^3 + 99.9} = 1 \times 10^{-3} V = 1 mV$$

وهي قيمة صغيرة جداً إذا قورنت بقيمة جهد المصدر $E = 10 V$

مقسّمات التيار :

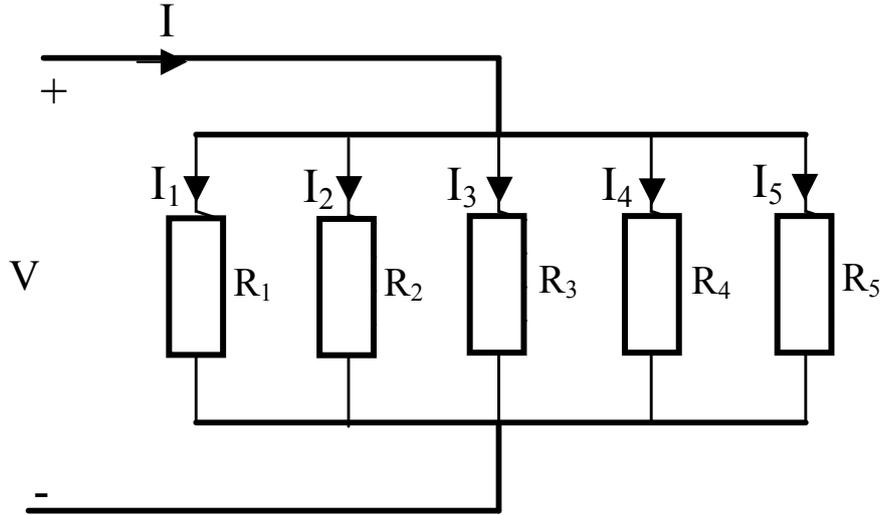إذا تم توصيل مجموعة من المقاومات على التوازي كما في شكل (1-21) فإن التيار الكلي الداخل للمجموعة يتم تجزئته وتوزيعه على المقاومات بحيث أن المقاومة الأصغر يمر فيها تيار أكبر.



شكل (1-21)

وحيث أن المقاومات متصلة على التوازي فإن فرق الجهد بين أطرافها يكون متساوياً وإذا كانت المقاومة الكلية لمجموعة المقاومات هي R_t وفرق الجهد بين أطراف المقاومات هو V فإن التيار الكلي الداخل للمجموعة يكون

$$I = \frac{V}{R_t}$$

$$V = I \cdot R_t \text{-----} (I)$$

ويمكن التعبير عن V بدلالة قيم المقاومات والتيارات المارة فيها على النحو التالي:

$$V = I_1 \cdot R_1 = I_2 R_2 = I_3 R_3 = I_4 \cdot R_4 = I_5 R_5 \text{-----} (II)$$

ومن المعادلتين I، II نحصل على:

$$I_1 = \frac{R_t}{R_1} I \quad I_2 = \frac{R_t}{R_2} I \quad I_3 = \frac{R_t}{R_3} I \quad I_4 = \frac{R_t}{R_4} I \quad I_5 = \frac{R_t}{R_5} I$$

أى أن التيار في أى مقاومة من مجموعة المقاومات المتصلة على التوازي يساوى حاصل ضرب المقاومة الكلية في التيار الكلي مقسوماً على قيمة المقاومة المراد تحديد التيار فيها ويلاحظ أيضاً أنه كلما قلت المقاومة يزيد التيار الذى يمر بها والعكس صحيح .

مثال : احسب التيار I_2 في الدائرة بالشكل (22-1)

حيث:

$$I_s = 6A \quad R_2 = 8K\Omega \quad R_1 = 4K\Omega$$


الحل :

$$R_t = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_t = \frac{4 \times 8}{4 + 8} = 2.67 K\Omega$$

$$I_2 = \frac{R_t}{R_2} \times I_s$$

$$= \frac{2.67 \times 6}{8} = 2A$$

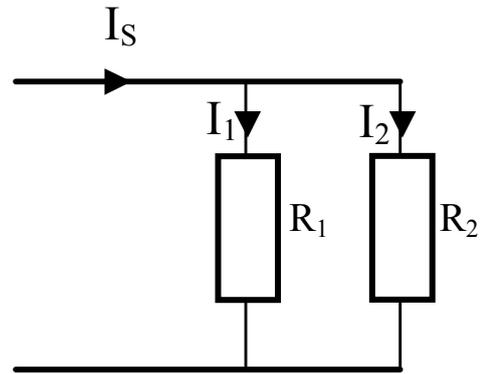

شكل (22-1)

مثال: في الدائرة الموضحة بشكل (23-1)

أحسب التيارات I_1, I_2, I_3

حيث أن :


$$R_3 = 6\Omega$$

$$R_2 = 3\Omega$$

$$R_1 = 1\Omega$$

الحل:

الموصلية الكلية للمقاومات

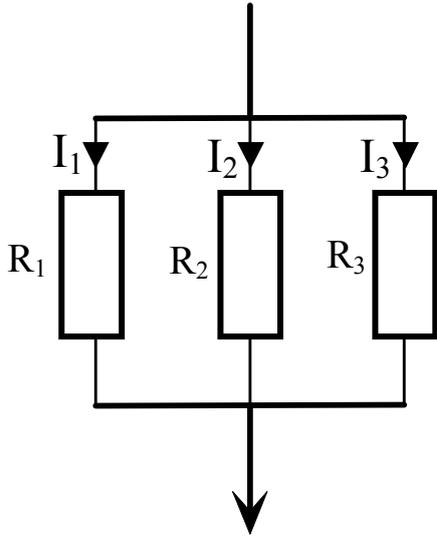

شكل (23-1)

$$\begin{aligned} G_t &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\ &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1.5 \quad mho \end{aligned}$$

وبالتالي تكون المقاومة الكلية R_t :

$$R_t = \frac{1}{G_t}$$

$$R_t = \frac{1}{1.5} = \frac{2}{3} \Omega$$

$$I_1 = \frac{R_t}{R_1} \cdot I = \frac{\left(\frac{2}{3}\right) \times (9)}{1} = 6 A$$

$$I_2 = \frac{R_t}{R_2} \cdot I = \frac{\left(\frac{2}{3}\right) \times (9)}{3} = 2 A$$

$$I_3 = \frac{R_t}{R_3} \cdot I = \frac{\left(\frac{2}{3}\right) \times (9)}{6} = 1 A$$

تحقيق:

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3 \\ = 6 + 2 + 1 = 9 A$$

مقننات القدرة للمقاومات :

القدرة عموماً هي دلالة على مدى كمية الشغل الذى يتم بذله في فترة زمنية معينة . أى أن القدرة هي معدل بذل الشغل .

ويرمز للقدرة بالرمز P ، وهناك عدة صورة لقيمة القدرة

$$(1) \quad P = I \cdot V.$$

$$\therefore I = \frac{V}{R}$$

ومن قانون أوم

$$(2) \quad P = \frac{V}{R} \cdot V = \frac{V^2}{R}$$

$$\therefore P = \frac{V^2}{R}$$

$$(3) \quad P = I \cdot IR = I^2 R$$

ويدل ذلك على أن القدرة التي تفقد في المقاومة يمكن الحصول عليها من قيمة التيار وقيمة المقاومة .

أما إذا كان فرق الجهد على أطراف المقاومة معلوماً وكذلك التيار الذي يسرى خلالها ويمكن من المعادلة $P = I V$ لتحديد القدرة التي تستهلكها المقاومة والقدرة التي تنتقل إلى المقاومة تتحول إلى حرارة ويتم فقدها . وفي حالة استخدام بطارية في دوائر التيار المستمر وكان جهدها (ق . د . ك) هو E والتيار الخارج منها I فإن القدرة التي تزود البطارية بها الدائرة تكون $P = E I$.

مثال : احسب القدرة التي تستهلكها مقاومة مقدارها 5 أوم إذا كان التيار المار فيها 4 أمبير.

الحل :

$$P = I^2 \cdot R$$
$$= (4)^2 (5) = 80 W$$

والوحدة الأساسية لقياس القدرة هي الواط وفي بعض التطبيقات في الهندسة الكهربائية تكون هذه الوحدة صغيرة جداً وبالتالي تستخدم وحدات عبارة عن مضاعفات الواط مثل الكيلووات K . W وهو الف وات أو الميجاوات M W وهو مليون وات . وفي التطبيقات الالكترونية تنشأ الحاجة الى وحدات أصغر من الواط وفي هذه الحالة تستخدم وحدة الملي وات m.W . وتقاس القدرة باستخدام جهاز الواتمتر .

1-5 تأثير الحرارة على المقاومة :

تؤثر درجة الحرارة على قيمة المقاومة . فالمعادن النقية كالنحاس والألمونيوم تزيد مقاومتها بارتفاع درجة الحرارة وذلك لأن درجة الحرارة تسبب زيادة طاقة الالكترونات الحرة فتزيد سرعتها ولذلك يزداد تصادمها مع أيونات المعدن فتزداد مقاومتها لمرور هذه الالكترونات .

أما الكربون والمحاليل وأشباه الموصلات فتقل مقاومتها بارتفاع درجة الحرارة وهناك بعض السبائك مثل المنجانيك (85% نحاس + 12% منجنيز + 3% نيكل) والكونستانتان (58% نحاس أحمر ، 41% نيكل ، 1% منجنيز) فتتغير مقاومتها تغييراً صغيراً نسبياً ويمكن إهمال هذا التغير عند حد معين لدرجة الحرارة ولذلك تستخدم مثل هذه السبائك في صنع المقاومات القياسية .

يمكن التعبير عن تغير المقاومة بتغير درجة الحرارة بمعامل يطلق عليه إسم المعامل الحراري للمقاومة ويرمز له بالرمز α

أ- تعريف المعامل الحراري للمقاومة :

هو مقدار التغير في قيمة مقاومة موصل مقدارها 1 أوم عندما تتغير درجة حرارته واحد درجة مئوية .

فإذا كان الموصل له مقاومة ابتدائية R_1 وأرتفعت درجة حرارته من T_1 إلى T_2

فإن التغير في المقاومة يمكن تعيينه من العلاقة :

$$R_2 = R_1 [1 + \alpha(t_2 - t_1)]$$

حيث: R_2 قيمة المقاومة عند درجة حرارة قدرة T_2 م

R_1 قيمة المقاومة عند درجة حرارة قدرها T_1 م

(α) المعامل الحراري لمادة المقاومة .


ب- المقاومة ذات المعامل الحراري السالب (NTC)

هي المقاومة التي تقل قيمتها بزيادة درجة الحرارة مثل الكربون وأشباه الموصلات

وتسمى هذه المواد بالموصلات الساخنة أى المواد التي تزيد موصليتها بإرتفاع درجة حرارتها



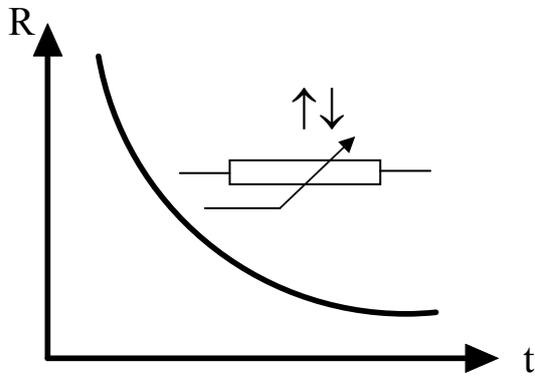والشكل (1-24) يبين منحنى تغير مقاومة هذه المواد مع درجة الحرارة ، وتتخذ درجات الحرارة التي يتم تشغيل المعدات التي بها مقاومة حرارية ذات معامل مقاومة حراري سالب



المدى يبدأ من 50 م وحتى 400 م تقريباً

وتستخدم هذه الأنواع من المقاومات في أجهزة

القياس الكهربائية ومحولات الطاقة الصغيرة

المستخدمة لقياس الحرارة ، وعلى سبيل


المثال تستخدم كعنصر حساس للحرارة

لقياس درجة حرارة ماء التبريد بالنسبة

شكل (1-24)

لمحركات السيارات (ماء الرادياتور) عن طريق ما يسمى بأمبير الحرارة .

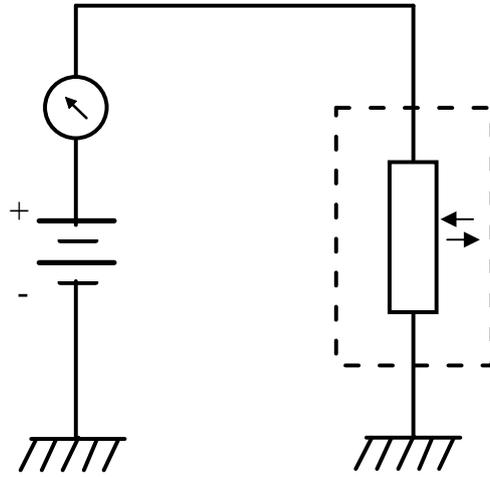وشكل (1-25) يوضح دائرة لقياس درجة حرارة مياة تبريد محرك السيارة باستعمال مقاومة (N T C) يدرج جهاز الأمبير بحيث يكون مؤشر الجهاز قريباً من الصفر في حالة المياة الباردة .




شكل (1-25)

عندما تسخن المياة تسخن أيضا مقاومة (N T C) فتقل قيمة المقاومة الحرارية ويسرى التيار في جهاز القياس وكلما زادت الحرارة كلما قلت المقاومة وإزدادت قراءة جهاز القياس . أى أننا في هذه الحالة قمنا بتحويل الاشارات الحرارية إلى إشارات كهربية يمكن التعرف عليها من خلال جهاز القياس سواء كان تناظرياً أو عددياً .

ج - المقاومة الحرارية ذات معامل المقاومة الحراري الموجب (P T C) :

توجد أنواع من أشباه الموصلات عندما ترتفع درجة حرارتها من 50°C إلى 150°C فإنها تزداد مقاومتها فجأة . وقد تم الإستفادة من هذه الخاصية في صنع المقاومات الحرارية ذات معامل المقاومة الحراري الموجب (P T C) والشكل (1-26) يبين سلوك مثل هذه المقاومات عندما ترتفع درجة حرارتها . ونظراً لهذا التغير السريع في قيمة المقاومة عبر هذا المدى القصير إلى حد ما من درجات الحرارة فقد يطلق على مثل هذا النوع من المقاومات اسم (المقاومة الحرارية اللحظية ذات معامل المقاومة الحراري الموجب)

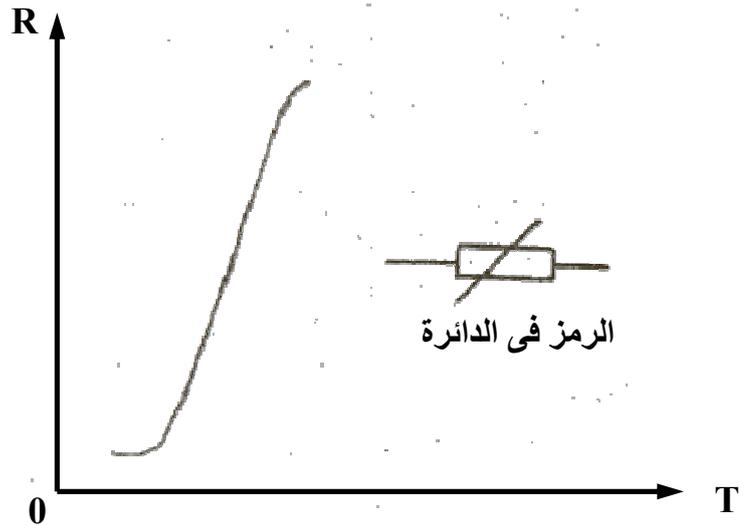

شكل (1-26)

وتستعمل المقاومات الحرارية ذات معامل المقاومة الحراري الموجب (P T C) في الدوائر الإلكترونية عندما يراد حجب المغناطيسية بالنسبة لشاشة التلفزيون الملون - فللمحافظة على تسجيل اللون الصحيح يجب أن تتكرر عمليات محو المغناطيسية من على صمام الشاشة، وأنسب وقت للقيام بهذه العملية هو عند بدء تشغيل جهاز الاستقبال.


وتوصل المقاومة الحرارية (P T C) على التوالي مع ملفات محو المغناطيسية من صمام الشاشة، ونظراً لبرودة المقاومة (P T C) عند بدء تشغيل جهاز الاستقبال فإن مقاومتها تكون منخفضة لينساب تيار متغير ذو قيمة كبيرة في دوائر الملفات والمقاومة

(P T C) وبسبب الحرارة المتولدة عن هذا التيار تصل المقاومة الحرارية (P T C) إلى درجة الحرارة الفاصلة فتصل قيمة المقاومة لقيمتها العظمى في هذه اللحظة ويؤدي هذا بالتالي إلى سرعة انخفاض قيمة التيار المار في ملفات محو المغناطيسية وهو التأثير المرغوب بالنسبة لصمام شاشة التلفزيون.

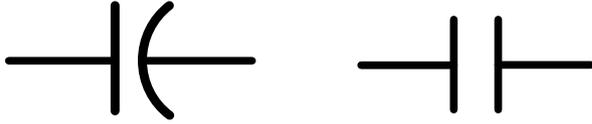1-6 المكثفات الكهربائية Electric Capacitors

مقدمة:

المكثف عنصر هام من عناصر الدوائر الإلكترونية والكهربية إذ انه الوحدة القادرة على تخزين الشحنات الكهربائية وتفريغها .



ويرمز له في الدوائر الإلكترونية كما في شكل (1-27) ولكل مكثف

سعة، وتعرف السعة بأنها الخاصية

التي تمكن الاجسام الموصلة من تخزين الشحنات الكهربائية وتقاس بالفاراد .

وبالتالي فإن سعة المكثف تقاس بالشحنة الكهربائية اللازمة لرفع الجهد بين طرفيه فولت واحد . وكلما زادت الشحنة المخزنة بالمكثف كلما زاد فرق الجهد بين طرفيه . وبذلك يمكن كتابة العلاقة .

$$\text{سعة المكثف} = \frac{\text{الشحنة الكهربائية (بالكولوم)}}{\text{فرق الجهد (الفولت)}}$$

.....فاراد

$$C = \frac{Q}{V} \quad \text{Farad}$$

حيث: C سعة المكثف بالفاراد

Q هي الشحنة الكهربائية بالكولوم

V هو فرق الجهد بين طرفي المكثف بالفولت


والفاراد وحدة كبيرة جداً للسعة لذا تستعمل وحدات أصغر هي :

$$10^{-6} \text{ فاراد} = \mu\text{F} \quad \text{الميكرو فاراد}$$

$$10^{-9} \text{ فاراد} = \text{nF} \quad \text{النانو فاراد}$$

$$10^{-12} \text{ فاراد} = \text{pF} \quad \text{البيكو فاراد}$$

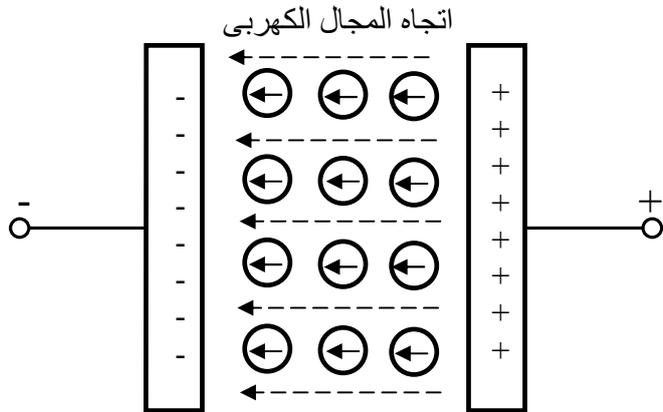وتستخدم المكثفات ذات السعات الصغيرة في الهندسة الالكترونية . بينما تستخدم المكثفات بقيم كبيرة في أغراض هندسة القوى الكهربائية والشبكات .



شكل (1 - 28)

* تركيب المكثف ونظرية عمله :

يتركب المكثف كما في شكل (1-28) من

لوحين معدنيين من مواد موصلة بينهما

وسط عازل . فإذا وصل لوحا المكثف

بمنبع تيار مستمر فإنه ينشأ بينهما مجال

كهربى يعمل على استقطاب ذرات المادة

العازلة حيث تتجمع الالكترونات في المدارات الخارجية للذرات في اتجاه القطب الموجب فتتأثر مع الالكترونات الحرة باللوح المعدنى فتتعلق هذه الالكترونات ناحية القطب الموجب تاركه وراءها اللوح المعدنى مشحوناً بشحنة موجبة . وفي الناحية الأخرى تنجذب الالكترونات الحرة باللوح السالب ناحية الشحنات الموجبة للمادة العازلة مسببة تراكم الشحنات السالبة على اللوح السالب. وحركة الالكترونات في اتجاه القطب الموجب وفي اتجاه اللوح السالب السابق شرحها تسبب مرور تيار الشحنة الكهربائية الذى يتوقف عندما يصل تراكم الشحنات الى القيمة المناظرة لسعة المكثف .

ويسمى المكثف باسم الوسط العازل فيقال مثلاً مكثف هوائى أو مكثف ورقى أو مكثف سيراميك أو مكثف ميكا وهكذا ... وهذه المكثفات غير مستقطبة أى توصل بالدائرة من أى من الطرفين دون التقييد بطرف موجب وآخر سالب .

أما المكثفات الكيميائية أو الالكتروليتيية فإنها مستقطبة أى أن لها طرف موجب وآخر سالب ويجب العناية بعدم التوصيل الخاطيء لها .

العوامل التي تتوقف عليها سعة المكثف :

تتوقف سعة المكثف على العوامل الآتية:

1- مساحة الألواح بالسنتيمتر المربع (a)

2- المسافة بين الألواح بالسنتيمتر (d)

3- سماحية المادة العازلة ϵ (ϵ حرف أغريقي ينطق إيسلون) وبذلك تكون :

$$\text{سعة المكثف} = \frac{\text{مساحة الألواح} \times \text{سماحية المادة العازلة}}{\text{المسافة بين الألواح}}$$

$$C = \frac{\epsilon \cdot a}{d}$$

وسماحية العزل للمادة = سماحية الفراغ ϵ_0 × الثابت النسبي للمادة العازلة K

حيث ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$) مقاسه بالكولوم / فولت . متر .

أو ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-14}$) مقاسه بالكولوم / فولت . سنتيمتر .

وبذلك تكون السعة:

$$C = \frac{8.85 \times 10^{-14} a k}{d}$$

وثابت العزل K يسمى السماحية النسبية للمادة العازلة والجدول الآتي يبين قيم ثابت

العزل لبعض المواد الشائعة الاستخدام في المكثفات .

المادة	السماحية النسبية K	
الهواء	1.0005	1
الورق الجاف	2 - 2.5	2
شريط بوليسترين	3-2	3
ميكا	7-3	4
ورق مشرب	6-4	5
خزف	100-6	6

أنواع المكثفات :

تنقسم المكثفات من حيث السعة إلى:


1- **مكثفات ثابتة السعة:** وهى التي لا تتغير السعة بها نظراً لثبات الألواح بالنسبة لبعضها البعض وكذلك ثبات المسافة بين الألواح مثل المكثفات الورقية والمكثفات الالكتروليتيية ومكثفات الميكا ومكثفات السيراميك ... الخ .

2- **مكثفات متغيرة السعة:** مثل المكثفات الهوائية والمكثفات ذات التغير الدقيق

1- المكثفات ذات السعة الثابتة :

أ - المكثفات الورقية أو البلاستيكية :

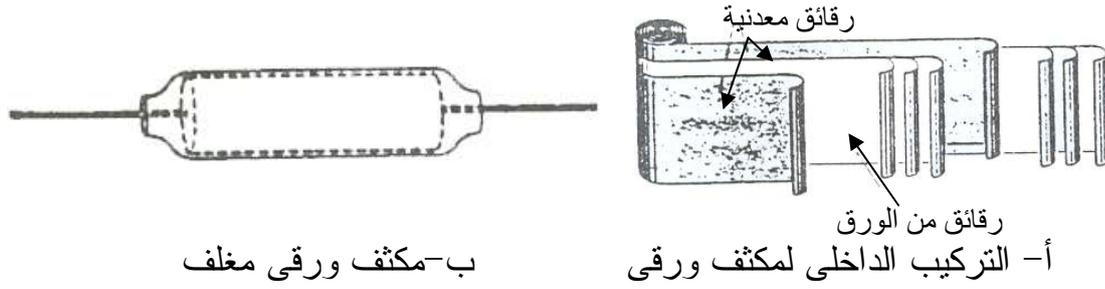شكل (1- 29- أ) يبين تركيب المكثفات الورقية أو البلاستيكية حيث تتركب من رقيقتين معدنيتين من الألمونيوم كل منهما متصلة بأحد الأطراف وتوضع بينهم رقائق من الورق المشبع بمادة عازلة أو رقائق من البلاستيك ثم تلف معا وتغلف بغلاف خارجى كما فى شكل (1- 29- ب) .



شكل (1-29) مكثف ورقي مغلف

ب - مكثفات الميكا :


تصنع من رقائق معدنية توضع بينهما ألواح الميكا حيث تشكل على هيئة مكثف متعدد الألواح بحيث يتم ربطها كلها لتكون وحدة متماسكة .

ج- المكثفات السيراميكية :

تتكون هذه المكثفات من أقراص من السيراميك مطلية من أحد أوجهها بمادة معدنية "فضة البيا" ثم تغلف بمادة راتنجية (صمغية) ويتصل بطرفيها أوجه المكثف .

د- المكثفات الالكتروليتيية :

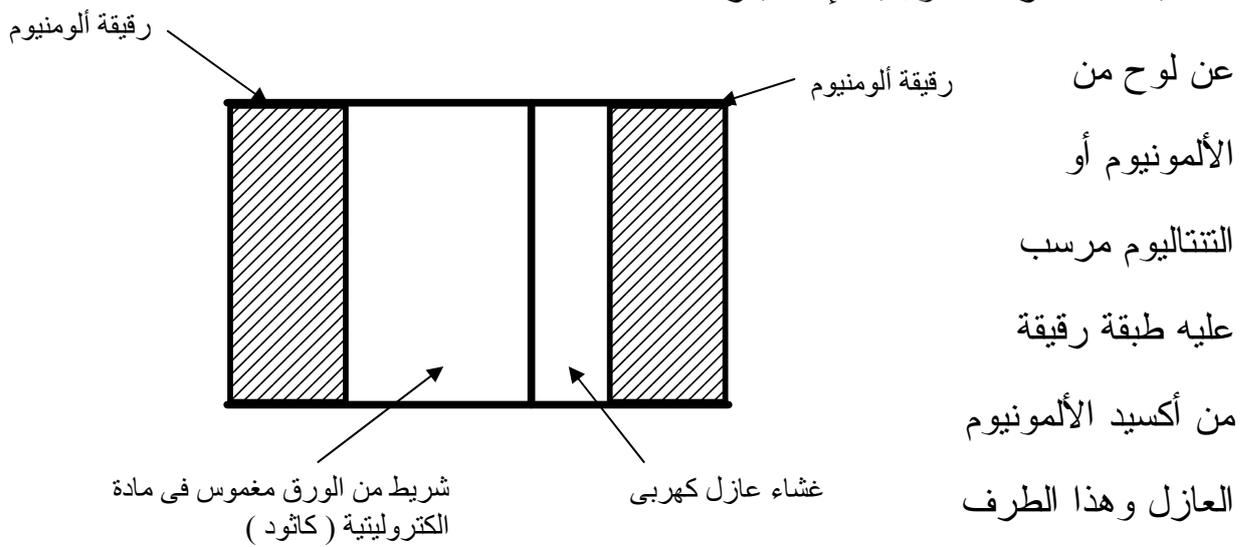المكثفات الالكتروليتيية هي مكثفات مستقطبة حيث أن أحد طرفيها عبارة عن شريط من الورق المغموس في مادة الكتروليتية شكل (1-30) وبالتالي يجب أن يكون متصل بالطرف السالب أما الطرف الموجب فإنه عبارة




شكل (1-30)

يجب أن يكون موجباً عند التوصيل .

المكثفات ذات السعة المتغيرة :

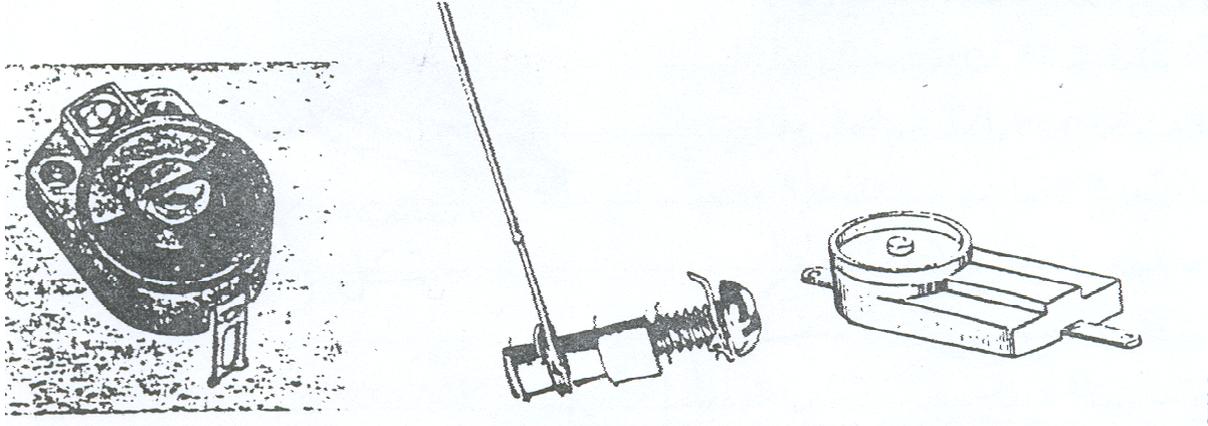في هذه المكثفات تتحرك بعض الألواح المعدنية بالنسبة لبعضها الآخر مما يغير مساحة الألواح المواجهة لبعضها البعض أو يتغير المسافة بين الألواح وبعضها مما يؤدي إلى تغير سعة المكثف .




شكل (1 - 31) المكثفات ذات السعة المتغيرة للضبط الدقيق

أ- المكثفات ذات السعة المتغيرة للضبط الدقيق Trimmer Capacitor

المادة العازلة في هذه المكثفات قد تكون من الخزف أو الهواء ويتم فيها تحريك الألواح بالنسبة لبعضها لتغيير مساحتها أو لتغيير البعد بينهما باستخدام المفك ويبين شكل (1-31) هذا النوع .

ب - المكثفات متغيرة السعة الهوائية :

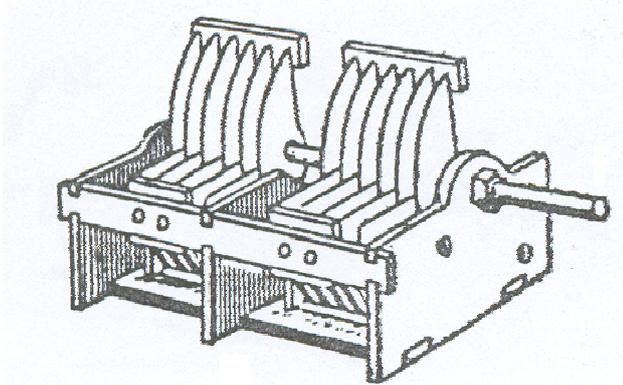تتكون من مجموعة من الألواح المتحركة حول محورها وأخرى ثابتة كما هو يوضح بشكل (1-32) وكل مجموعة مكونة من أنصاف دوائر وهذا يتيح تغييراً كبيراً في مساحة الألواح المواجهة لبعضها البعض وبالتالي تحدث تغييراً كبيراً في سعة المكثف .



شكل (1-32) مكثف هوائي متغير السعة

المواصفات القياسية للمكثفات :

تحدد المواصفات القياسية للمكثفات القيم الهامة التي يمكن على أساسها اختيار مكثف معين عند تصميم دائرة الكترونية وهي :-

1- نوعية العازل Dielectric

2- السعة Capacitance

وتحدد بالميكروفاراد وتتوافر المكثفات بسعات مختلفة تتوقف على نوع المادة العازلة فهي تتراوح من جزء من البيكو فاراد لمكثفات الميكا والسيراميك إلى 10^5 ميكروفاراد للمكثفات الالكتروليتيية .

3- نسبة السماح في السعة :

يعبر عن نسبة السماح في السعة بنفس الرموز التي تعبر عن نسبة السماح في المقاومات ولكن في كثير من الأحيان تكون نسبة السماح كبيرة أو غير متساوية حول القيمة الإسمية في السعة . إذ أن بعض المكثفات الالكتروليتيية لها نسب سماح تتراوح بين 10% إلى 50% وعادة ما تذكر هذه القيمة ضمن مواصفات الشركة المصنعة لهذه المكثفات.

4- مقنن الجهد Rated Voltage

وتكتب هذه القيمة بالفولت على المكثف نفسه ومن المهم مراعاة هذه القيمة عند استخدام أو إستبدال المكثف في أى دائرة وخاصة المكثفات الكيمائية . ويمكن استبدال مكثف في دائرة بأخر مقنن جهده أعلى والعكس غير صحيح .

5- الجهد المعكوس Reverse Voltage

يجب الاهتمام بقطبيه المكثف عند التوصيل حيث أن عكس الأقطاب يؤدي إلى انفجار المكثف الالكتروليتيي .

ويحدد الجهد المعكوس للمكثف الحد الأقصى للجهد عند عكس الأقطاب وكمثال فمكثف التنتاليوم يمكن أن يتحمل جهد معكوس حتى 1.5 فولت فقط .

6- مدى درجات الحرارة Temperature range

معظم المكثفات تتحمل درجة حرارة تشغيل من 40°C إلى 85°C إلا أن بعض المكثفات يمكن تشغيلها عند درجات حرارة تصل إلى 125°C أو تقل حتى 55°C ويجب مراعاة درجة حرارة التشغيل وخاصة عند استخدام المكثف في الدوائر الخاصة بالأفران .

7- الممانعة بالأوم Impedance

8- معامل التغير في درجة الحرارة Temperature Coefficient

وتقاس بأجزاء المليون لكل درجة مئوية $\text{PPM} / ^{\circ}\text{C}$


9- فاقد العزل dielectric Losses

وهي التي تحدد زاوية الطور للتيار بالنسبة لجهد الأطراف .

10- عمر المكثف ويقاس بساعات التشغيل Life Time (hrs)

11- جهد العزل ويقاس بالفولت Insulation Voltage

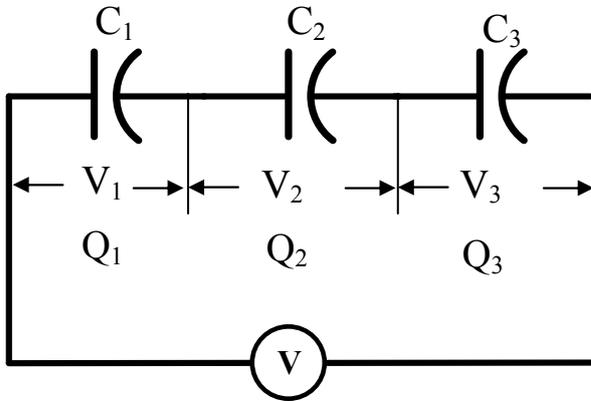12- تيار التسرب ويقاس بالمايكرو أمبير Leakage Current



شكل (1 - 33)

توصيل المكثفات على التوالي:

يوضح شكل (1-33) ثلاثة

مكثفات متصلة على التوالي .

يمر نفس تيار الشحن في الثلاث

مكثفات فإذا كانت شدة هذا التيار

هي I ويمر لمدة زمنية T فإن الشحنة التي تتجمع على كل مكثف تكون

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

ونتيجة لتواجد شحنة كهربائية على كل مكثف يتولد بين طرفيه فرق جهد .

وإذا كان V_1, V_2, V_3 هي فروق الجهد الناتجة بين طرف كل مكثف من المكثفات

الثلاثة حيث :

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} \quad V_2 = \frac{Q}{C_2} \quad V_3 = \frac{Q}{C_3}$$

وإذا كان جهد المصدر


$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{Q}{C_t}$$

$$\frac{Q}{C_t} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

بقسمة المعادلة على Q

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

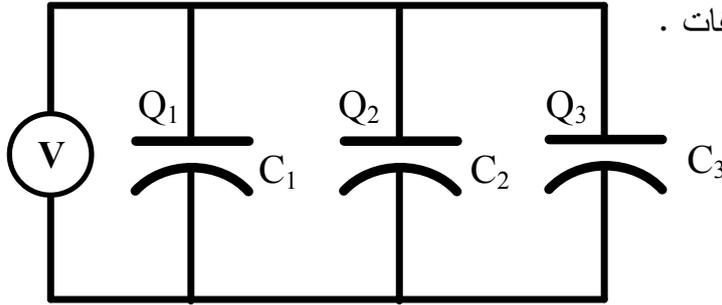أى أن مقلوب سعة المكثف المكافئ لمجموعة مكثفات متصلة على التوالي يساوى المجموع الجبري



لمقلوبات السعات المختلفة لمجموعة المكثفات .

توصيل المكثفات على التوازي :

شكل (34-1)

يبين شكل (34-1) ثلاثة مكثفات متصلة على التوازي مع مصدر للجهد مقدارة V، فرق الجهد بين طرفي

كل مكثف يساوى V ونفرض أن الشحنات على المكثفات هي Q_3, Q_2, Q_1

$$Q_1 = C_1 V$$

$$Q_2 = C_2 V$$

$$Q_3 = C_3 V$$

فإذا كانت C_t تمثل سعة المكثف المكافئ لمجموعة المكثفات المتصلة على التوازي Q_t فإن Q_t هي

الشحنة على هذا المكثف فيكون :

$$Q_t = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$Q_t = C_t V$$

$$C_t V = C_1 V + C_2 V + C_3 V$$

بالقسمة على V

$$C_t = C_1 + C_2 + C_3$$

وبذلك تكون السعة المكافئة لمجموعة سعات متصلة على التوازي مساوية للمجموع الجبرى لهذه السعات .

توصيل المكثفات على التضاعف (المركب):

وهى مجموعة أفرع يتم التعامل معها كما في المقاومات حتى نحصل على السعة المكافئة .

أمثلة محلولة

مثال 1 : ثلاثة مكثفات سعتهما 2 ، 1 ، 4 ميكروفاراد متصلة على التوازي مع مصدر للجهد قيمته 220 فولت . احسب قيمة السعة المكافئة . احسب كذلك قيمة الشحنة الموجودة على كل مكثف .

الحل:

نفرض أن السعة المكافئة = C_t

$$C_t = C_1 + C_2 + C_3$$


$$= 2 + 1 + 4 = 7 \mu F$$

$$Q_1 = C_1 \cdot V = (2 \times 10^{-6})(220) = 440 \mu \text{ Col}$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V = (1 \times 10^{-6})(220) = 220 \mu \text{ Col}$$

$$Q_3 = C_3 \cdot V = (4 \times 10^{-6})(220) = 880 \mu \text{ Col}$$

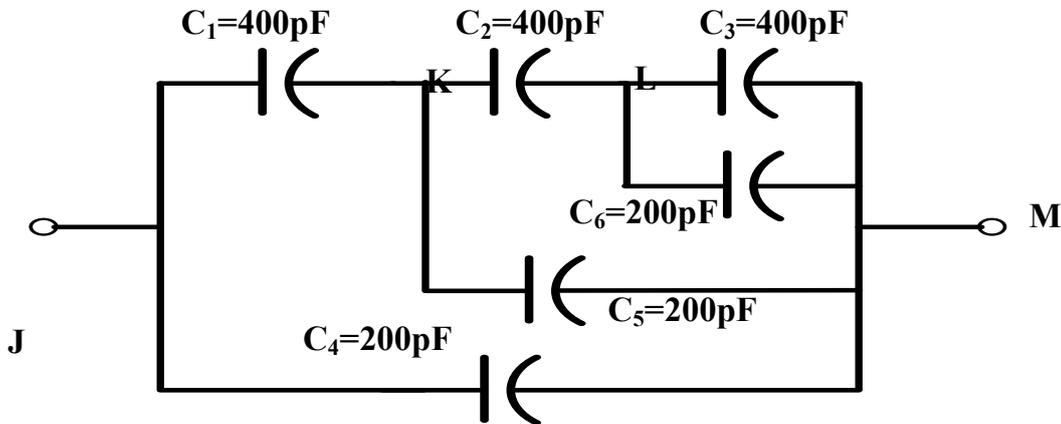مثال 2 : ستة مكثفات متصلة كما هو موضح بشكل (1-35) احسب السعة المكافئة بين الطرفين J , M .



شكل (1-35)

الحل :

نفرض أن C_{LM} هي محصلة C_3, C_6

$$\begin{aligned}C_{LM} &= C_3 + C_6 \\ &= 400 + 200 = 600 \text{ p F}\end{aligned}$$

نفرض أن C_{KLM} هي محصلة C_{LM}, C_2 المتصلتان على التوالي :

$$C_{KLM} = \frac{400 \times 600}{400 + 600} = 240 \text{ P F}$$

نفرض أن C_{KM} هي محصلة C_{KLM}, C_5 المتصلتان على التوازي.

$$\begin{aligned}C_{KM} &= C_3 + C_{KLM} \\ &= 200 + 240 = 440 \text{ PF}\end{aligned}$$


نفرض أن C_{JKM} هي محصلة C_{km}, C_1 المتصلتان على التوالي.

$$C_{JKM} = \frac{400 \times 440}{400 + 440} = 209.5 \text{ p F}$$

وبالتالي تكون المحصلة الكلية بين الطرفين J, M هي C_{JM} .

$$\begin{aligned}C_{JM} &= 209.5 + 200 \\ &= 409.5 \text{ p F}\end{aligned}$$

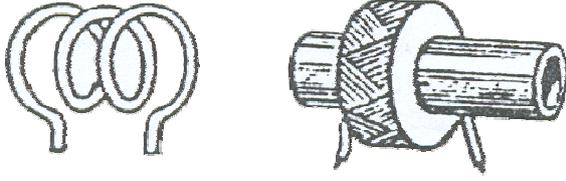1-7 الملفات - تعريفها - أنواعها - استخداماتها :



مقدمة :


تعتبر الملفات الحثية من العناصر الإلكترونية والتي تستخدم بكثرة في الدوائر الإلكترونية المختلفة .



أ- ملفات احادية

التركيب :

يتركب الملف الحثي من :

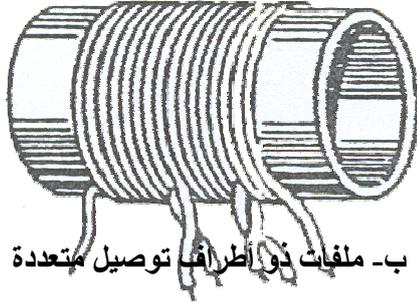

ب- ملفات ذو أطراف توصيل متعددة

1- ملفات سلكية : من النحاس الأحمر

المعزول بأقطار مختلفة، وقد تكون ملفوفة

بعدد قليل من اللفات القليلة المتباعدة عن

بعضها بطول معين أو تكون بعدد كثير من

اللفات وقد تكون أحادية ذات طرفين فقط

كما هو مبين بشكل (1-36-أ) أو متعددة

الأطراف كما هو مبين بشكل (1-36-ب)

وقد تكون مثبتة داخل قوالب كما هو مبين

بشكل (1-36-ج)


2- القلب :

تختلف الملفات الحثية من حيث نوع القلب فمنها:

أ- القلب الهوائي : حث تلف الملفات على اسطوانة مفرغه من العبر او البكاليت تم تسحب او تثبت داخل قوالب كما بشكل (1 - 36 - ج) .

ب- قلب من رقائق الصلب السليكوني لتقليل المفايد المغناطيسية والتيارات الاعصارية (الدوامية) حتى لا يسخن القلب الحديدي ويؤدي إلى تلف الملف .

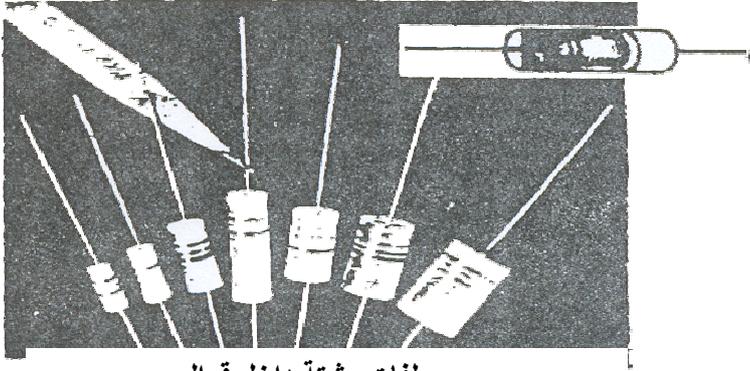
ج- قلب مصنوع من برادة الحديد ومادة راتنجية وذلك للصق البرادة وتشكيلها تبعاً للشكل المطلوب وتصبح المقاومة الكهربائية لهذه القلوب كبيرة جداً وبذلك تقل المفايد الناتجة عن التيارات الاعصارية والمغناطيسية .



ج - ملفات مثبتة داخل قوالب

شكل (1-36)

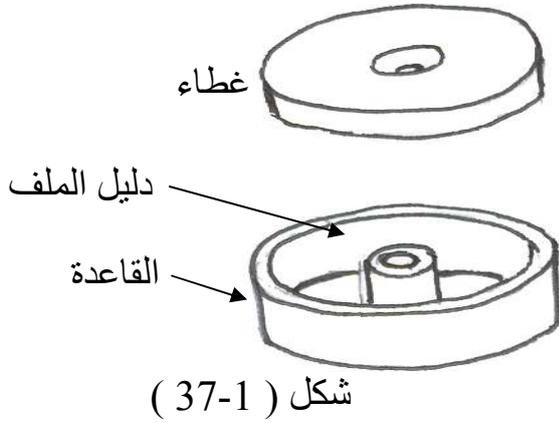د- قلوب الفيريتات: الفيريتات هي مواد أكسيدية لها خواص مغناطيسية مشابهة للحديد ولكنها تعتبر من الوجهة الافتراضية عوازل والقدرة المفقودة بها صغيرة جداً والقلوب المصنوعة من الفيريتات قابلة للتقصف ولذلك فإنها تتحطم نتيجة للإستخدام غير السليم.



ويستخدم في كثير من الملفات قلوب من الفيريت على شكل وعاء مركب عليه غطاء شكل (1- 37) ويمكن ضبط محاثة الملف

بتغير الفجوة الهوائية بين الغطاء والقاعدة أو بواسطة قلوطة الغطاء والقاعدة بحيث يمكن

التحكم في طول الثغرة الهوائية - بواسطة تحريك الغطاء للداخل أو الخارج.

خاصية الحث في الملفات:

عند مرور تيار كهربى في ملف حثى فإنه يسبب فيض مغناطيسى في قلب الملف. وتعرف قابلية الملف لإنتاج الفيض المغناطيسى بمعامل الحث الذاتى ويرمز له بالرمز (L) ووحداته هي الهنرى . فإذا مر بملف عدد لفاته N لفة تيار كهربى شدته I أمبير فإنه ينتج فيض مغناطيسى بالملف قدرة Ø وبالتالي فإن معامل الحث الذاتى للملف يمكن إيجاده من العلاقة:

$$\text{معامل الحث الذاتى (L)} = \frac{\text{عدد لفات الملف } N \times \text{الفيض المغناطيسى } \Phi}{\text{التيار المار في الملف } I}$$

$$L = \frac{N \times \Phi}{I} \quad H$$

ونظراً لأن الفيض المغناطيسى يتناسب طردياً مع شدة التيار بالملف وعدد لفات الملف وعكسياً مع الممانعة المغناطيسية لقلب الملف فإنه يمكن استنتاج العلاقة

$$\Phi = \frac{NI}{R_{\text{mag}}}$$

حيث R_{mag} هي ممانعة مسار الفيض للمجال المغناطيسى . وبالتعويض عن Ø في معادلة الحث الذاتى نجد أن

$$L = \frac{N^2}{R_{mag}}$$

ونظراً لأن الممانعة المغناطيسية تتوقف على مسار الفيض المغناطيسي من حيث الطول ومساحة المقطع والمادة التي ينساب خلالها الفيض المغناطيسي ، فإن معامل الحث الذاتي L للملف يتوقف على شكل ونوع قلب الملف ومربع عدد لفاته . ويلاحظ أنه لا يتأثر بنوعية سلك الموصل أو خواصه الكهربائية .

ويقاس معامل الحث الذاتي لملف بوحدة H هنرى أو m.H مللي هنرى = 10^{-3} هنرى أو ميكروهنرى = 10^{-12} هنرى أو ميكروهنرى μH والميكروهنرى = 10^{-6} وكذلك p H البيكوهنرى = 10^{-12} هنرى وذلك لأن قيمة الهنري تعتبر قيمة كبيرة وغير عملية في الدوائر الالكترونية .

الممانعة الحثية للملف:

عند توصيل ملف حثي ذو معامل حث ذاتي (L) بمصدر كهربائي متردد جهده V وتردده f هرتز فإن التيار المار به يكون أيضاً تياراً متردداً تردده f وتوضحه العلاقة V

$$V = \omega L I$$

$$\omega = 2 \pi f$$




$$\omega L = \frac{V}{I} \Omega$$

$$I = \frac{V}{\omega L} \text{ Amp}$$

حيث π النسبة التقريبية = 3.14 أو

وتسمى القيمة ωL بالممانعة الحثية للملف ²²/₇ وتميز بالأوم الظاهري ويرمز لها بالرمز X_L

أنواع الملفات:

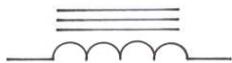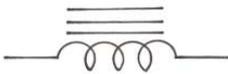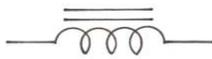

يمكن تصنيف الملفات الحثية من حيث التركيب والاستخدام كما يلي:

أولاً : أنواع الملفات من حيث التركيب .


1- الملف ذو القلب المغناطيسي الثابت: وهي

ملفات ذات معامل حث ذاتي عالي وتستخدم

في دوائر التردد المنخفض . ويطلق على هذه الملفات اسم الملفات الخانقة ويرمز لها كما هو

موضح في شكل (1 - 38)

شكل (1 - 38)

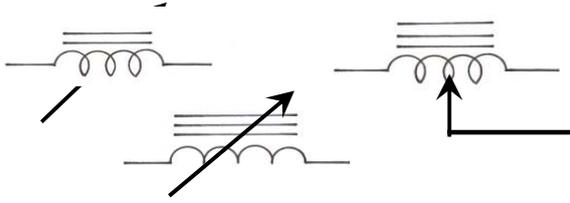

شكل (1- 39)

2- الملفات ذات القلب المغناطيسي المتغير

وشكل (1-39) يبين الرمز الكهربى للملفات

الخانقة الحثية المتغيرة في معامل الحث الذاتى

وتستخدم في دوائر الرنين في الدوائر الالكترونية .


3- الملفات ذات القلب الهوائى:

الملفات ذات القلب الهوائى الثابتة وهذه

الملفات يكون معامل الحث الذاتى لها صغيراً

وثابتاً وتستخدم في دوائر التردد العالى

وشكل (1-40) يوضح الرمز الكهربى لها .

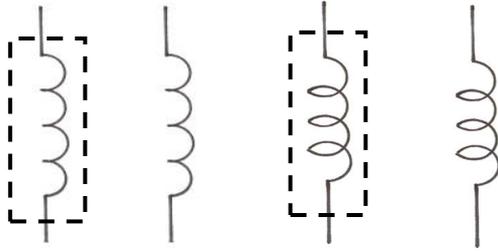

شكل (1- 40)

4- الملفات ذات القلب الهوائى المتغيرة :

ويستخدم هذا النوع في دوائر الرنين ذات

الترددات العالية وشكل (1- 41) يبين

الرموز الكهربىة لهذا النوع

ثانياً : تقسيم الملفات من حيث الاستخدام

1- ملفات خانقة للتردد العالى :

تستخدم على التوالي مع الدائرة الالكترونية للحد من مرور التيارات ذات التردد العالى ولتنقية

الدوائر من الشوشرة وكذلك في دوائر التوحيد .

2- ملفات الرنين :

توصل الملفات مع المكثفات المتغيرة والمقاومات لاحداث رنين عند ترددات معينة لما يتيح الحصول

على الترددات المطلوبة خاصة في دوائر الراديو .

3- ملفات الموائمة والإتصال :

تستخدم فيها عدة ملفات بينهما حث متبادل حتى يمكن نقل الذبذبات من دائرة إلى أخرى

تذكر (عناصر الدوائر الكهربائية والالكترونية)

- الدائرة الكهربائية تعتبر مسار مغلق للتيار الكهربى .
- عناصر الدائرة الكهربائية هى (منبع كهربى - اسلاك توصيل - أحمال - معدات تحكم وحمایة) .
- وحدة القوة الدافعة الكهربائية هى نفسها وحدة فرق الجهد أى " الفولت " .
- فرق الجهد الكهربى هو الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة من نقطة لأخرى .
- يقاس فرق الجهد بواسطة جهاز الفولتمتر ويوصل بالتوازي مع المنبع .
- التيار الكهربى هو معدل سريان الالكترونات فى الموصل .
- اتجاه التيار الكهربى فى إتجاه معاكس لإتجاه حركة الالكترونات الحرة .
- يقاس التيار الكهربى بجهاز الامبروميتر ويوصل بالتوالي بالدائرة المراد قياس شدة التيار المار بها .
- المقاومة الكهربائية هى مقاومة الأجزاء المختلفة لسريان التيار الكهربى .
- تقاس المقاومة الكهربائية بجهاز الأوميتر " قياس مباشر " .
- قانون أوم ينص على أن " فرق الجهد بين طرفى موصل كهربى يساوى حاصل ضرب كل من مقاومة الموصل والتيار المار فيه " .
- تتوقف قيمة مقاومة الموصل على نوع مادة الموصل ، طول الموصل ، مساحة مقطع الموصل .

$$\text{مقاومة الموصل} = \frac{\text{المقاومة النوعية} \times \text{طول الموصل}}{\text{مساحة مقطع الموصل}}$$

$$R = \frac{\rho L}{a} \Omega$$

- من وجهة نظر الدائرة الكهربائية يمكن اعتبار المقاومة الكهربائية نبيطة تمتلك علاقة ثابتة بين فرق الجهد بين طرفيها والتيار المار فيها .
- القدرة في المقاومة تتحول الى حرارة وهي تساوي حاصل ضرب كل من فرق الجهد وشدة التيار ووحداتها هي الوات .
- معامل المقاومة الحراري هو مقدار التغير في قيمة المقاومة عندما تتغير درجة حرارتها درجة واحدة مئوية ويرمز لمعامل المقاومة الحراري بالرمز (α) .
- زيادة عمر المقاومة يسبب تغيراً في قيمة مقاومتها الكهربائية .
- المقاومات نوعان (مقاومة ثابتة القيمة [عيارية] ، مقاومة متغيرة) .
- المقاومة العيارية ثابتة القيمة مع الزمن والمعامل الحراري للمادة المصنوعة منها صغير جداً .
- تتراوح قيمة المقاومة السلكية من الكسور الصغيرة للأوم الى الآلاف من الأوم .
- تتراوح قيمة المقاومة الكربونية من 10 أوم إلى 20 مليون أوم (20 ميغا أوم) .
- تمتاز المقاومة الكربونية بصغر الحجم ورخص الثمن وتعطى قيم أكبر من المقاومة السلكية .
- المقاومة المتغيرة مع الجهد تسمى الفاريستور Varistor .
- الفاريستور مصنوعة من مادة شبه موصلة تقل قيمتها بإزدیاد الجهد المؤثر على طرفيها .
- الفاريستور تصنع من كربيد السليكون وتستخدم في أجهزة الوقاية من الجهود المفاجئة .
- في شفرة ألوان المقاومات .
- تدل الحلقة الأولى على رقم الآحاد في قيمة المقاومة .
- تدل الحلقة الثانية على رقم العشرات في قيمة المقاومة .
- تدل الحلقة الثالثة على قيمة معامل الضرب (عدد الأصفار)
- تدل الحلقة الرابعة على النسبة المئوية لقيمة التفاوت .
- التوصيلية مقلوب المقاومة النوعية ووحداتها الموه mho أو السيمنز .

• إذا وصلت المقاومات على التوالي فإن المقاومة المكافئة أكبر من أكبر مقاومة في الدائرة .

• إذا وصلت المقاومات على التوازي فإن المقاومة المكافئة أصغر من أصغر مقاومة في الدائرة .

• إذا وصلت المقاومات على التوالي فإن جهد المصدر يتم تقسيمه على تلك المقاومات حسب مقدار كل مقاومة .

• إذا وصلت مقاومات على التوازي فإن المقاومة الأصغر يمر بها التيار الأكبر .

• القدرة في المقاومة تتحول إلى طاقة حرارية بمرور الزمن .

• القدرة = حاصل ضرب شدة التيار × فرق الجهد

$$(P = I.V)$$

• الوحدة الأساسية لقياس القدرة هي الوات

• مضاعفات الوات هي كيلو وات = 1000 وات ، ميغاوات = 10⁶ وات .

• المقاومة NTC تقل قيمتها بزيادة درجة الحرارة .

• المقاومة PTC تزيد قيمتها بزيادة درجة الحرارة .

• المكثف وحدة قادرة على تخزين الشحنات الكهربائية وتفريغها .

• سعة المكثف تقاس بالشحنة الكهربائية اللازمة لرفع الجهد بين طرفيه فولت واحد وكما زادت الشحنة المخزنة بالمكثف كلما زاد فرق الجهد بين طرفيه .

$$\text{سعة المكثف} = \frac{\text{الشحنة الكهربائية (بالكولوم)}}{\text{فرق الجهد (بالفولت)}}$$

$$C = \frac{Q}{V} \text{ Farad}$$

• تتوقف سعة المكثف على مساحة الألواح ، المسافة بينهما ، سماحية الوسط العازل .

• معامل الحث الذاتي للملف يتوقف على شكل ونوع قلب الملف وعدد لفاته .

- أنواع الملفات (ملفات ذات قلب ثابت - ملفات ذات قلب مغناطيسي متغير - ملفات ذات قلب هوائي - ملفات ذات قلب هوائي متغير) .

أسئلة على الباب الأول

- 1- ما هي عناصر الدائرة الكهربائية ؟
 - 2- ما هي وظيفة المنبع الكهربائي في الدائرة الكهربائية ؟
 - 3- ما هي وظيفة أسلاك التوصيل في الدائرة الكهربائية ؟
 - 4- عرف فرق الجهد الكهربائي و ما وحدة قياسه واسم الجهاز المستخدم لقياسه.
 - 5- عرف التيار الكهربائي و ما هي وحدة قياسه واسم الجهاز المستخدم لقياسه .
 - 6- عرف المقاومة الكهربائية واكتب وحدة القياس لها ؟
 - 7- اذكر نص قانون أوم واكتب الصيغة الرياضية له ؟
 - 8- ما الفرق بين المقاومة السلكية والمقاومة الكربونية ؟
 - 9- هل تزداد مقاومة الموصلات بالحرارة ؟ اكتب العلاقة التي توضح ذلك
 - 10- وضح بإختصار العلاقة بين مقاومة الموصل المادية وكل من الطول ومساحة المقطع والمقاومة النوعية ودرجة الحرارة ؟
 - 11- عرف معامل المقاومة الحراري الكهربائي وأذكر القانون الذي يربط بين المعامل الحراري والمقاومة ؟
 - 12- احسب المقاومة الكلية وشدة التيار المار لثلاث مقاومات قيمتها على الترتيب 200 ، 500 ، 300 أوم . إذا وصلت على التوالي بمنبع جهده 100 فولت . ثم احسب الجهد على أطراف كل مقاومة ؟
 - 13- ثلاث مقاومات قيمها 5 ، 15 ، 30 أوم وصلت على التوازي ووصلت بمنبع جهده 10 فولت أوجد ؟ .
- أ- المقاومة المكافئة لهذه المقاومات ؟
- ب- احسب التيار المار بكل مقاومة ؟

14- في الدائرة الموضحة بالشكل .

$$\begin{array}{ll} R_1=1\Omega & R_2=2\Omega \\ R_3=4\Omega & R_4=3\Omega \\ R_5=3\Omega & R_6=6\Omega \\ R_7=5\Omega & R_8=3\Omega \end{array}$$

فإذا مر تيار إجمالي من المنبع مقداره 4.5 أمبير - احسب:

أ- المقاومة الكلية للدائرة ب- الجهد المؤثر على الدائرة

ج- شدة التيار المار بكل مقاومة د - الجهد المؤثر على كل مقاومة

